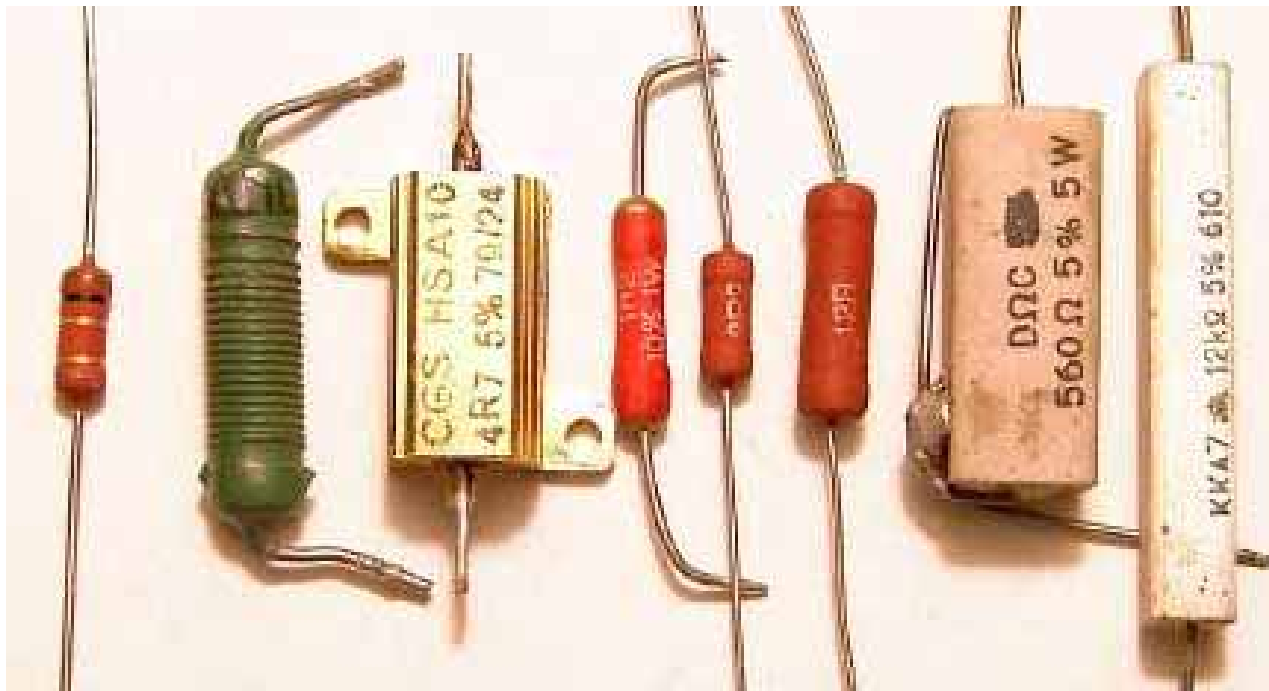


Elektrizität und Magnetismus

Kapitel 2: Stromkreise



Prof. Axel Görlitz
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
Axel.Goerlitz@uni-duesseldorf.de

zu 2.1: Elektrischer Widerstand




schulphysikwiki.de

zu 2.1: Widerstandsmessung

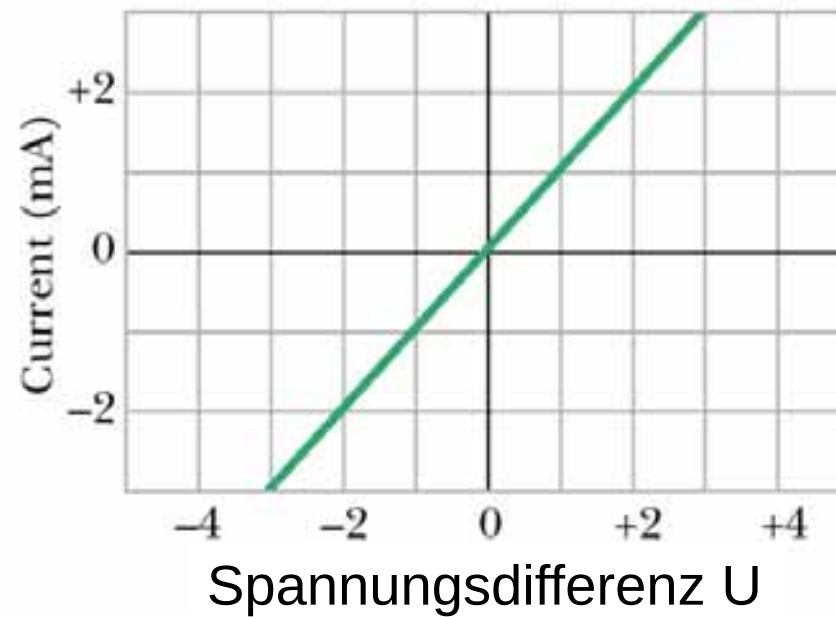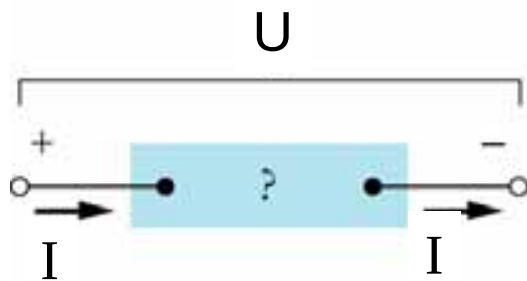


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 27.11

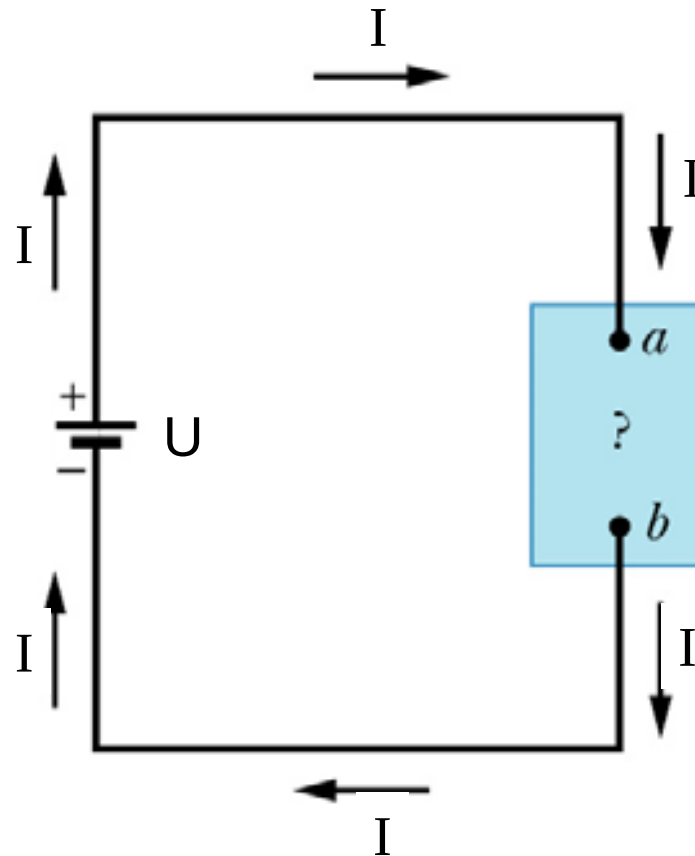zu 2.1: Leistungsaufnahme eines Widerstands



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 27.13

zu - 2.1: Spezifischer Widerstand

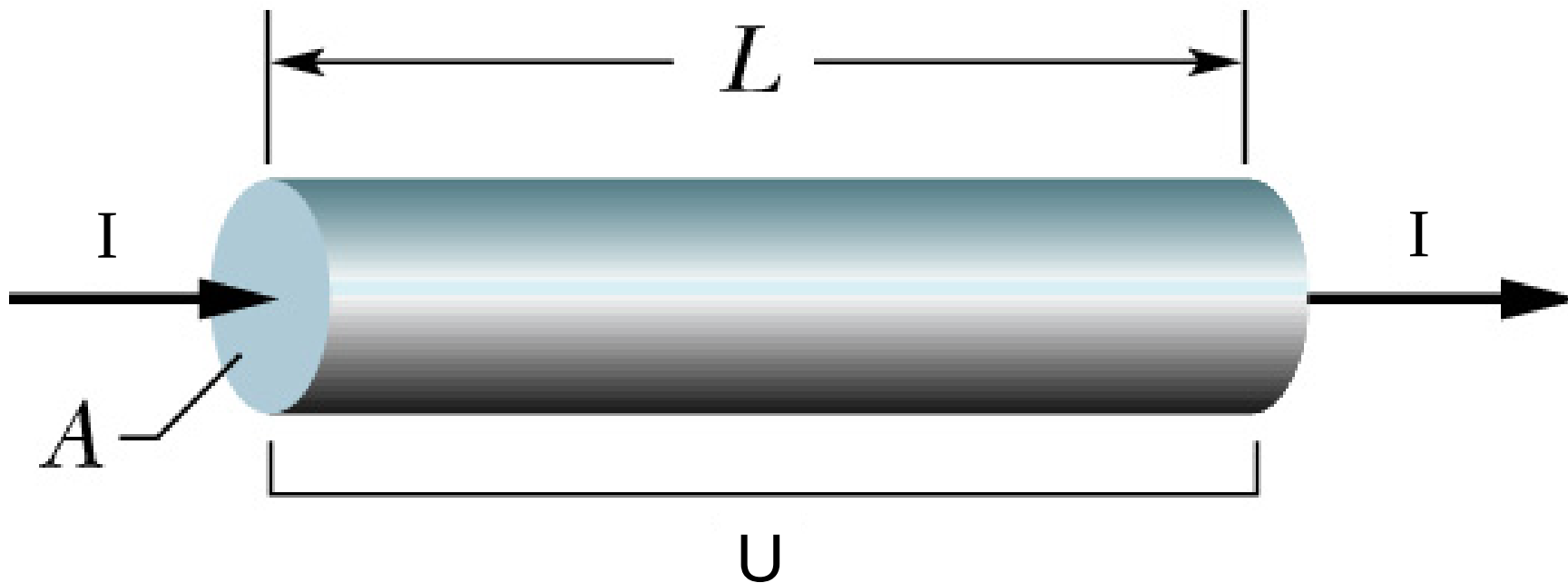

Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 27.9

zu 2.1: Spezifischer Widerstand


Stoff	Spezifischer Widerstand ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)
-------	---

Typische Metalle

Silber	$1,62 \cdot 10^{-8}$
Kupfer	$1,69 \cdot 10^{-8}$
Aluminium	$2,75 \cdot 10^{-8}$
Wolfram	$5,25 \cdot 10^{-8}$
Eisen	$9,68 \cdot 10^{-8}$
Platin	$10,6 \cdot 10^{-8}$
Manganin ^a	$4,82 \cdot 10^{-8}$


Halliday-Resnick-Walker (2003) Tab. 27.1

zu 2.1: Spezifischer Widerstand

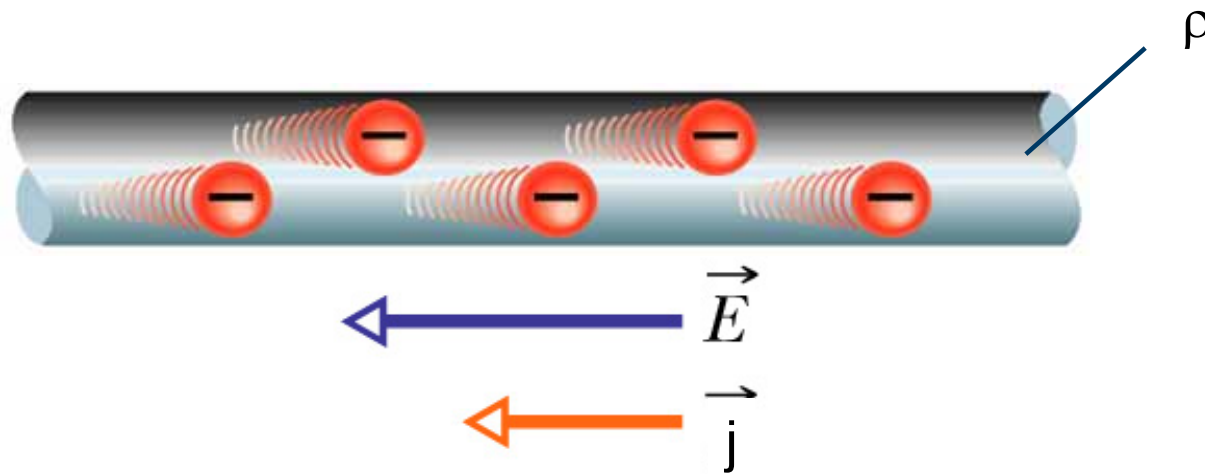


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 27.5

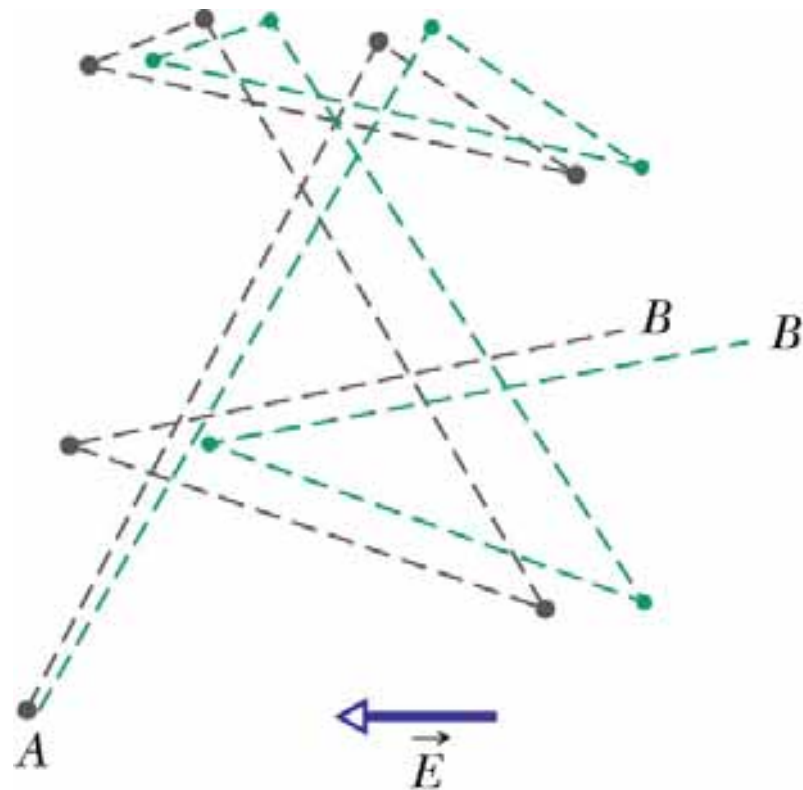zu 2.1: Spezifischer Widerstand (zur Herleitung)




Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb.. 27-12

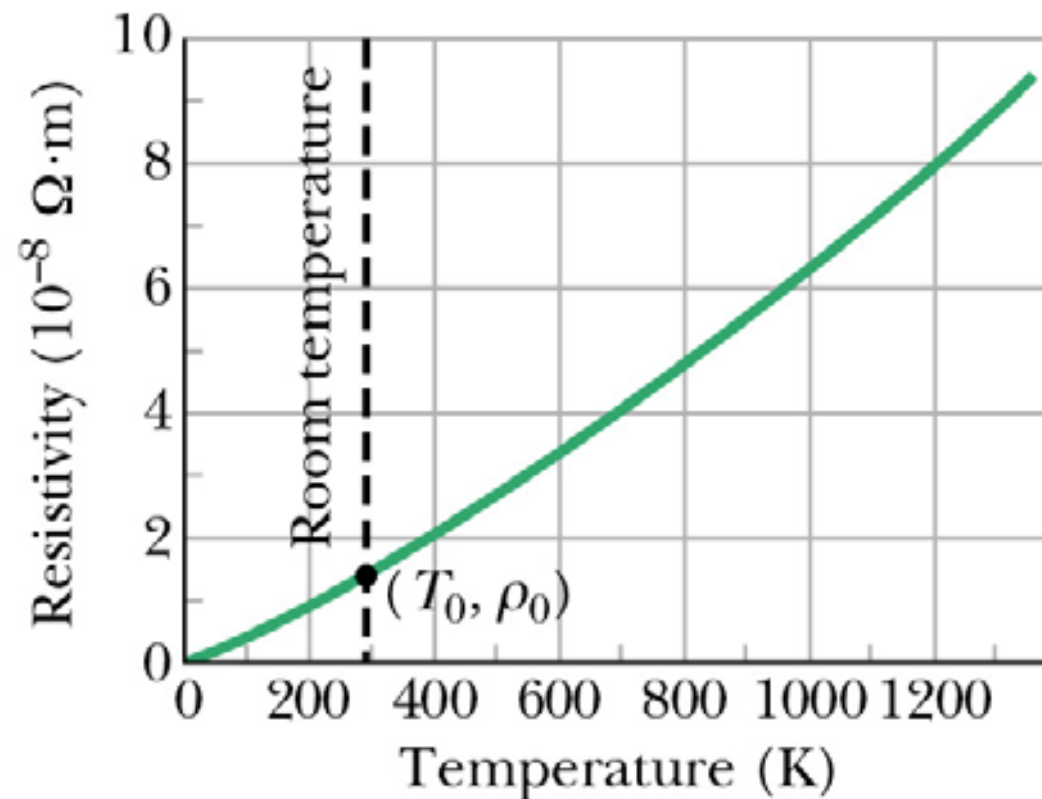zu 2.1: Temperaturabhängigkeit des Widerstands



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 27.9

zu 2.1: Widerstand eines Supraleiters

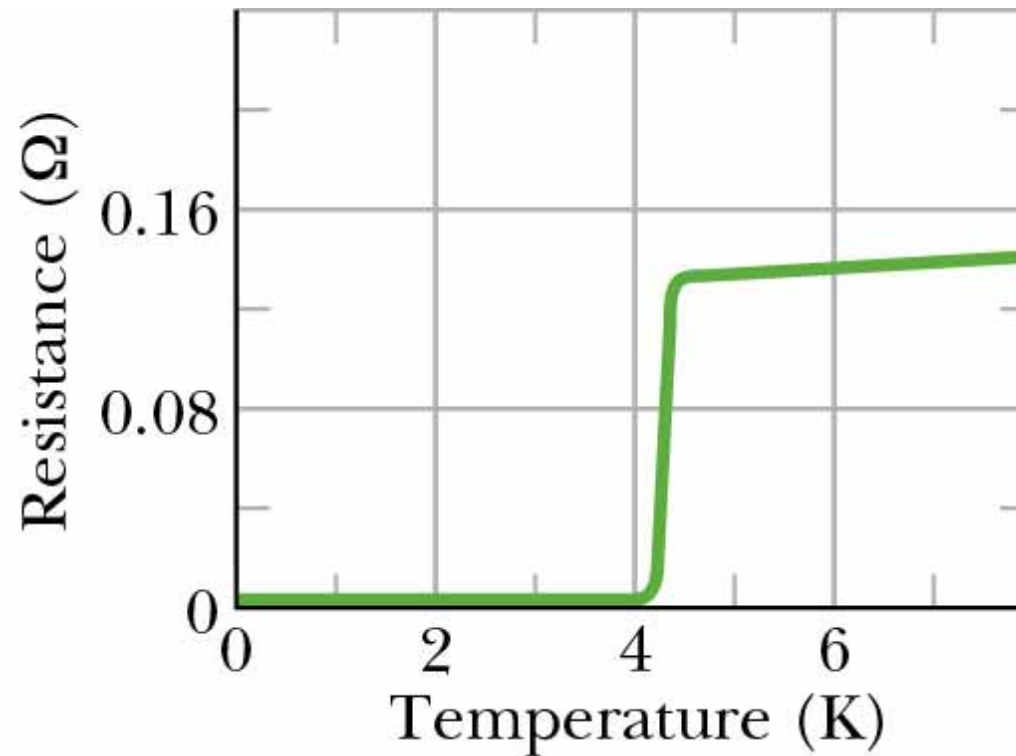

Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 27.14

zu 2.1: Supraleiter als Stromtrasse von morgen?



www.mdr.de (24.4.2023)

zu 2.2: Batterien



wikipedia.org




electrive.net

zu 2.2: Solarkraftwerk




[wikipedia.org](https://www.wikipedia.org).

zu 2.2: Brennstoffzelle

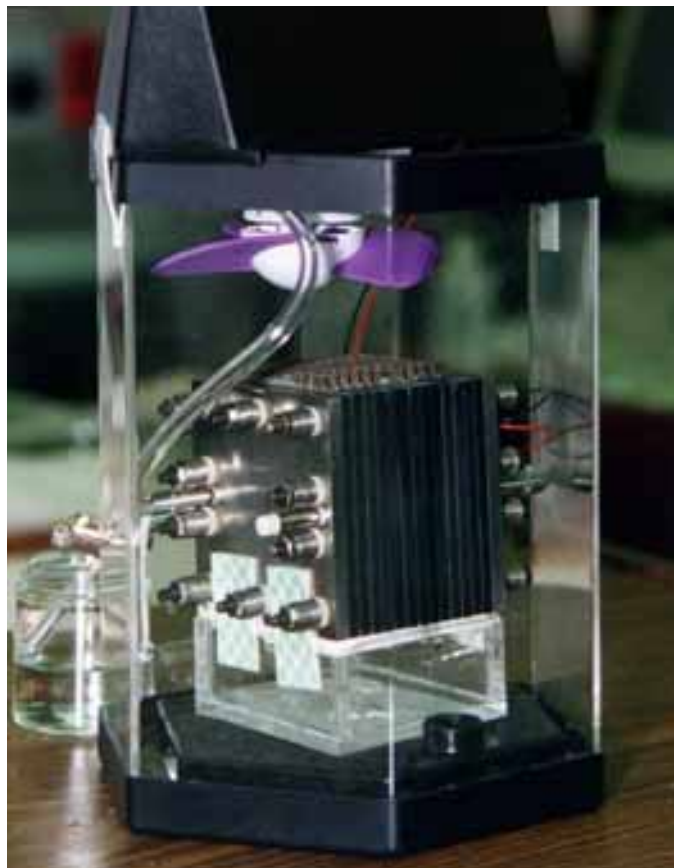

wikipedia.org.

zu 2.2: Generator

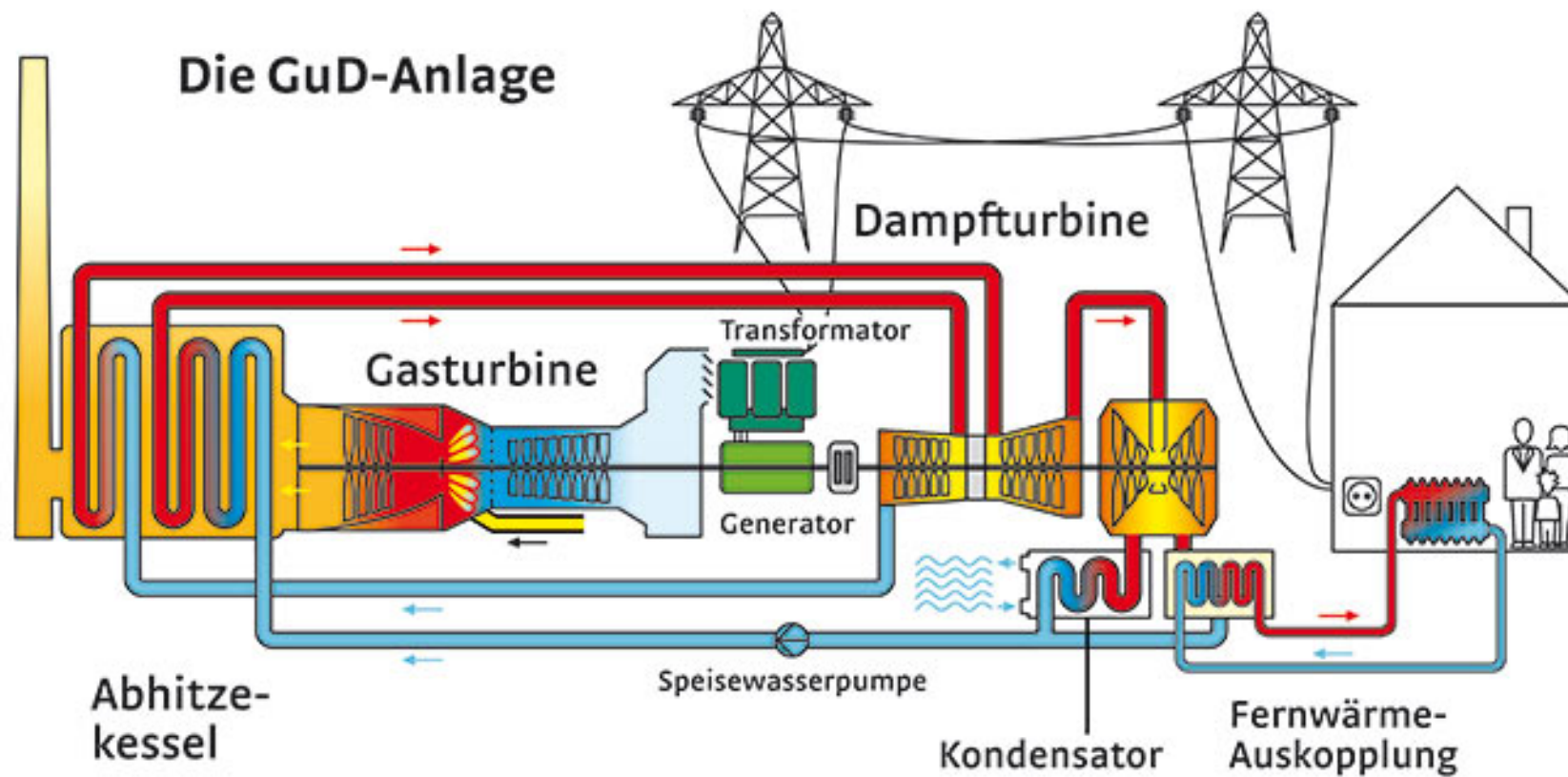

swd-ag.de

zu 2.2: Generator

Dampfturbine



br.de.


Generator

zu 2.2: Laborspannungsquelle




conrad.de.

zu 2.2: Spannungsquelle mit Verbraucher

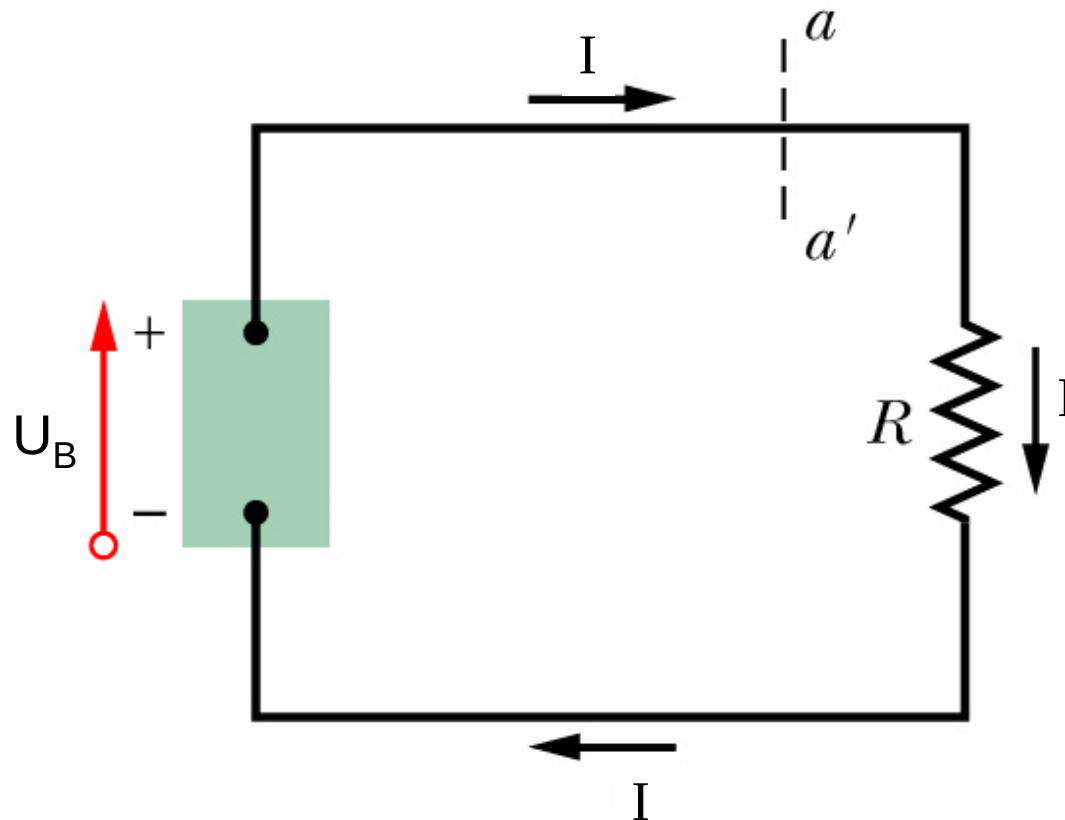


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 28.1

zu 2.2: Galvanische Zelle

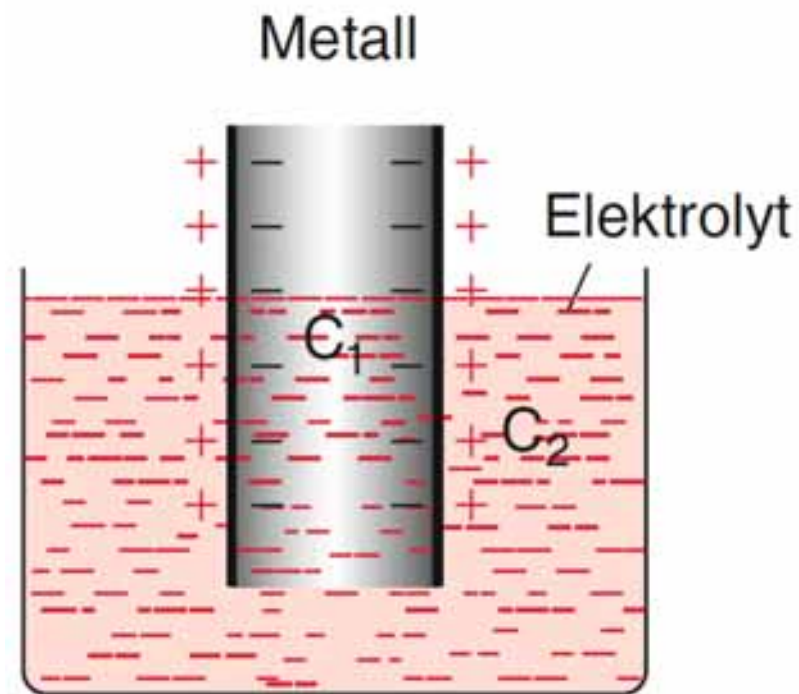

Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 2.46.

zu 2.2: Galvanische Zelle

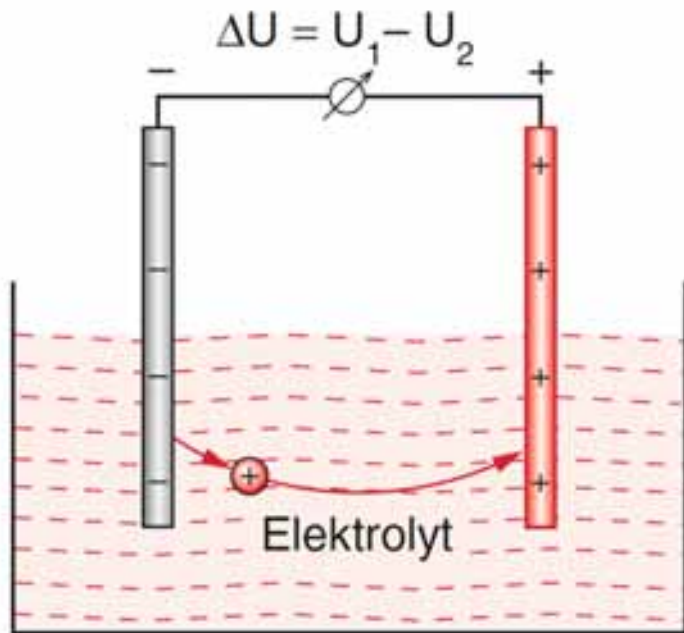


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 2.46.

Elektrode	U/V	Elektrode	U/V
Li^+/Li	-3,02	Ni^{++}/Ni	-0,25
K^+/K	-2,92	Pb^{++}/Pb	-0,126
Na^+/Na	-2,71	$\text{H}_2/2\text{H}^+$	0
Zn^{++}/Zn	-0,76	Cu^+/Cu	+0,35
Fe^{++}/Fe	-0,44	Ag^+/Ag	+0,8
Cd^{++}/Cd	-0,40	Au^{3+}/Au	+1,5

Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Tab. 2.6.

zu 2.2: Galvanische Zelle

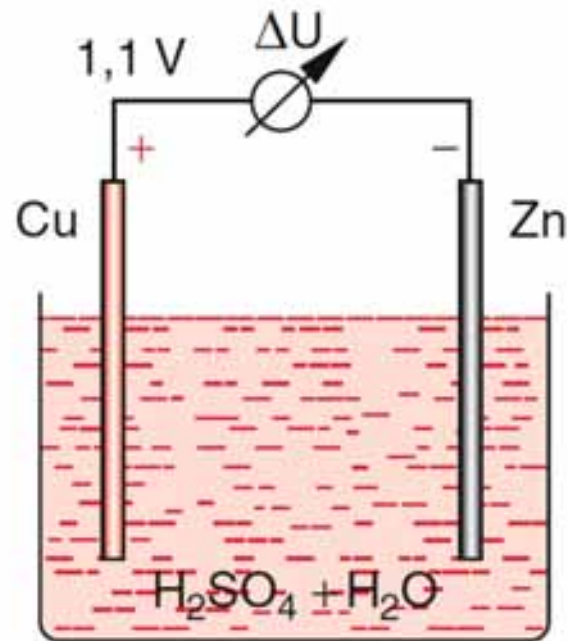


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 2.48.

Elektrode	U/V	Elektrode	U/V
Li^+/Li	-3,02	Ni^{++}/Ni	-0,25
K^+/K	-2,92	Pb^{++}/Pb	-0,126
Na^+/Na	-2,71	$\text{H}_2/2\text{H}^+$	0
Zn^{++}/Zn	-0,76	Cu^+/Cu	+0,35
Fe^{++}/Fe	-0,44	Ag^+/Ag	+0,8
Cd^{++}/Cd	-0,40	Au^{3+}/Au	+1,5


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Tab. 2.6.

zu 2.2: Galvanische Zelle

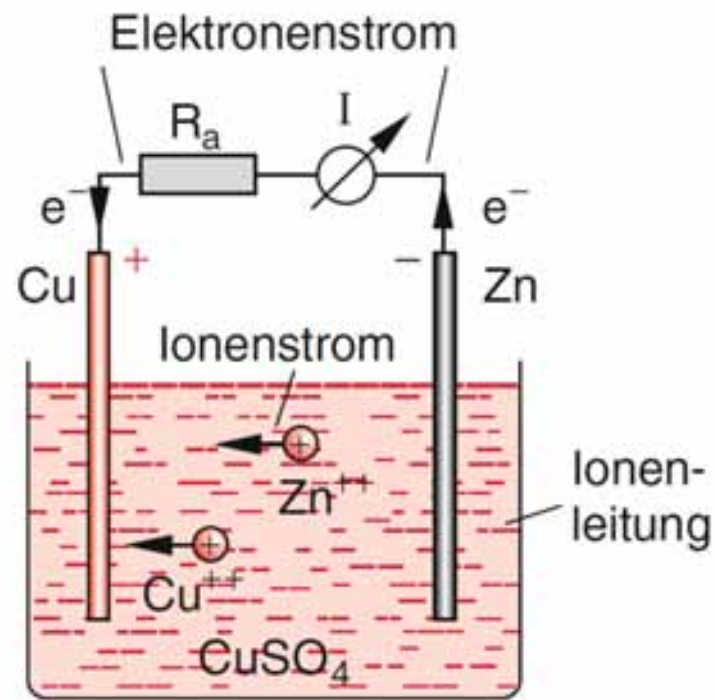


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 2.49.

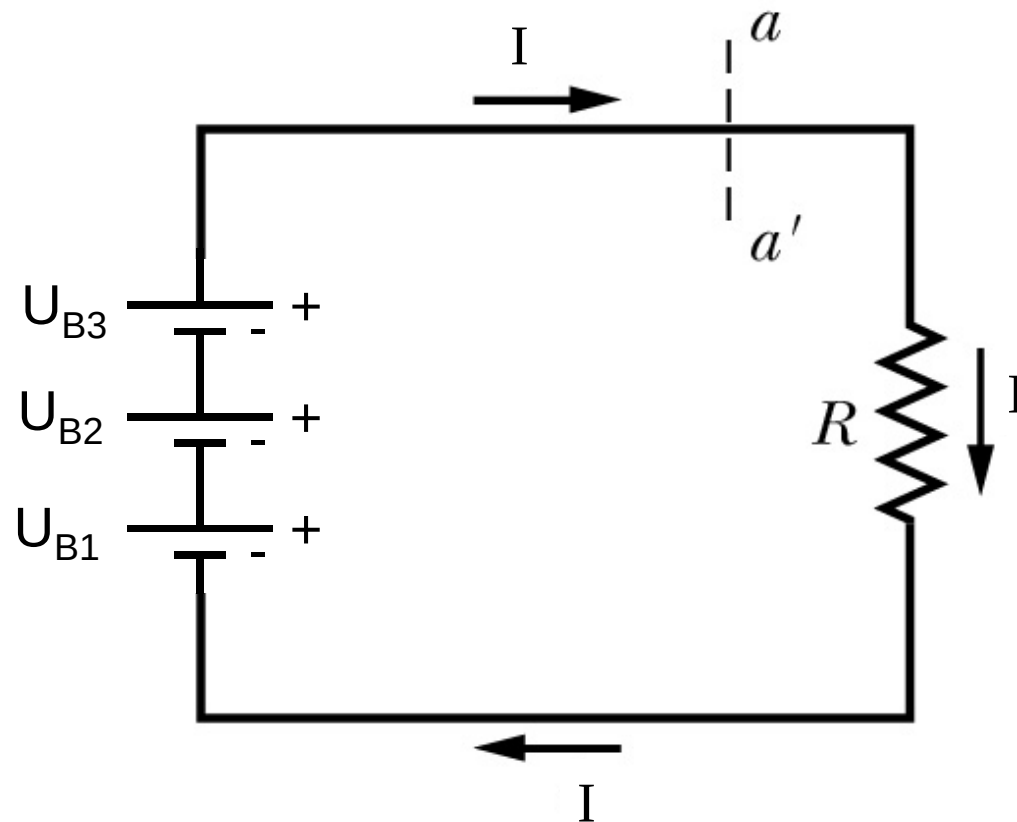zu 2.2: Reihenschaltung von Spannungsquellen




Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 28.1

zu 2.3: Zur Maschenregel

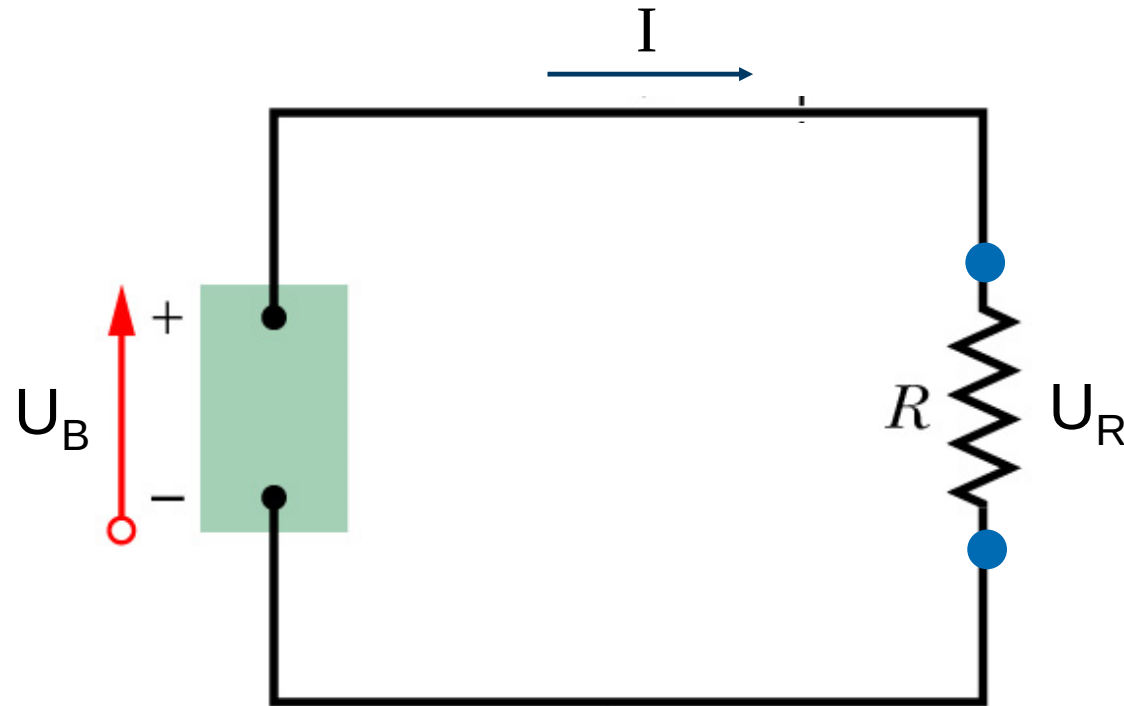


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 28.1

zu 2.3: Messung von Strom und Spannung

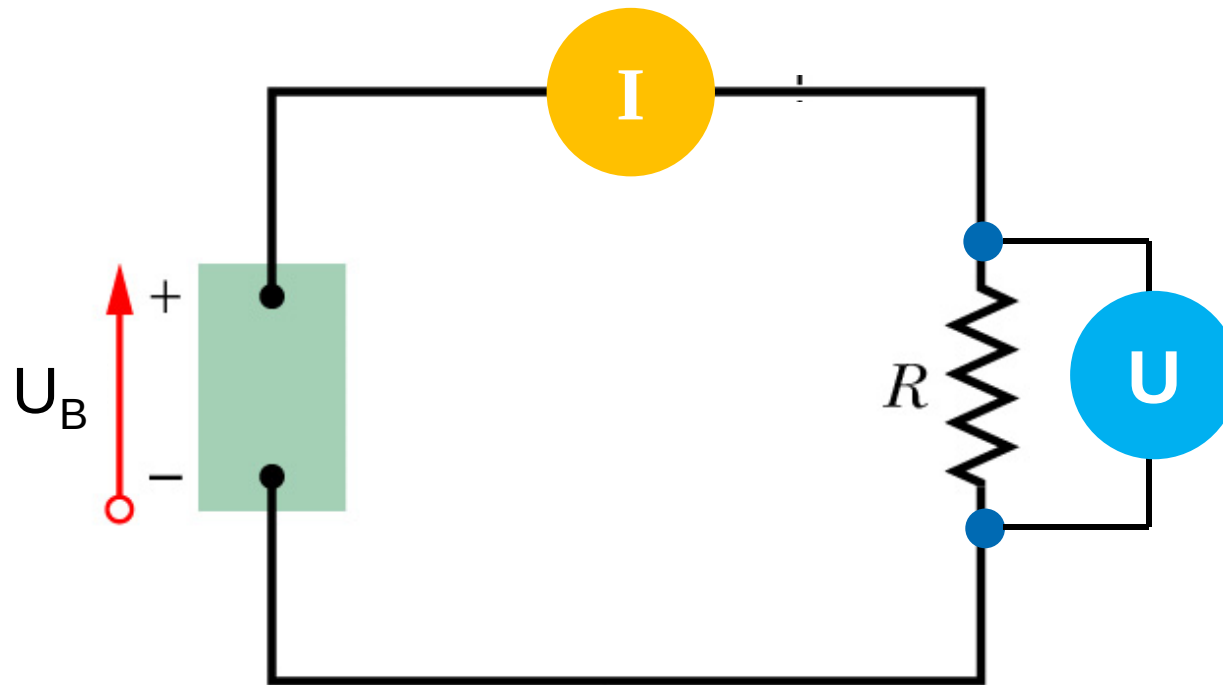


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 28.1

zu 2.3: Reale Spannungsquelle

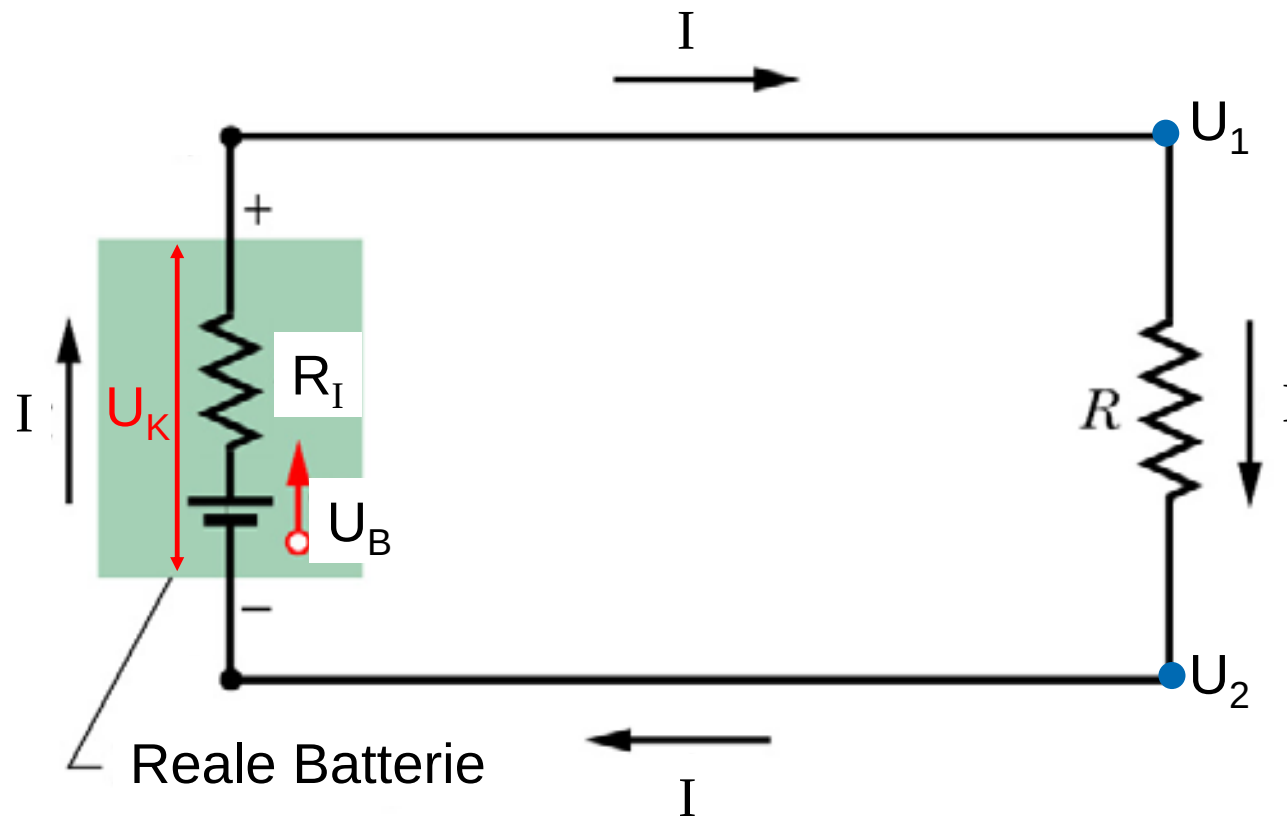



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 28.4

zu 2.3: Reihenschaltung von Widerständen

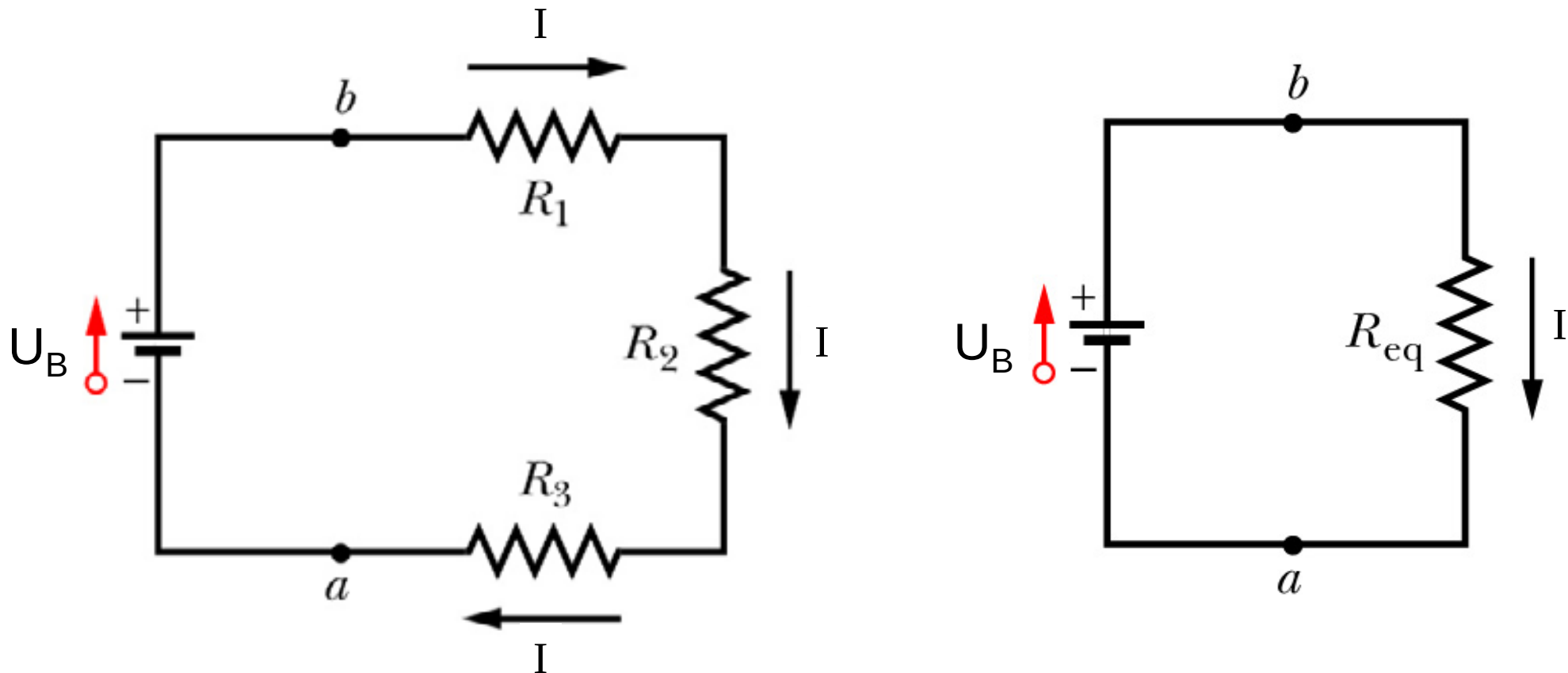


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 28.5

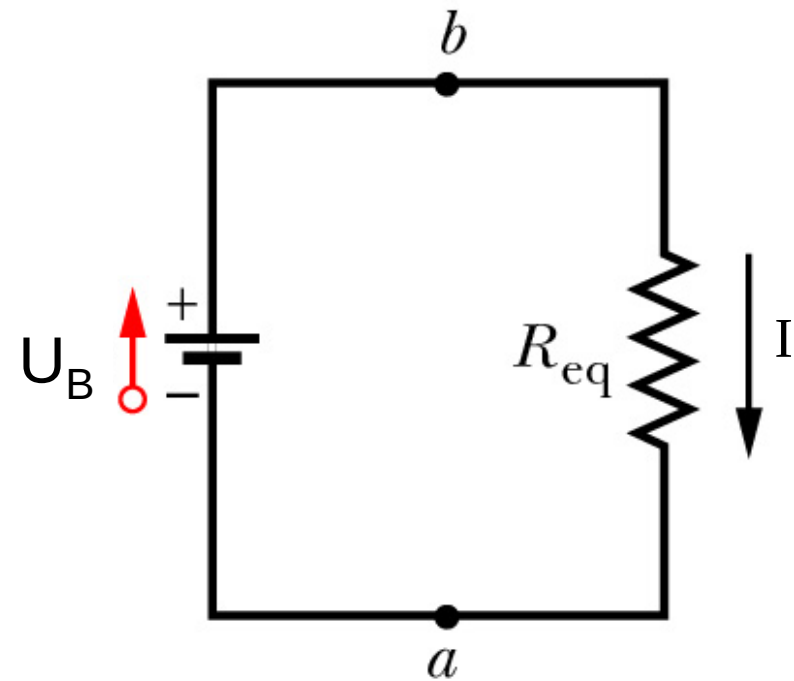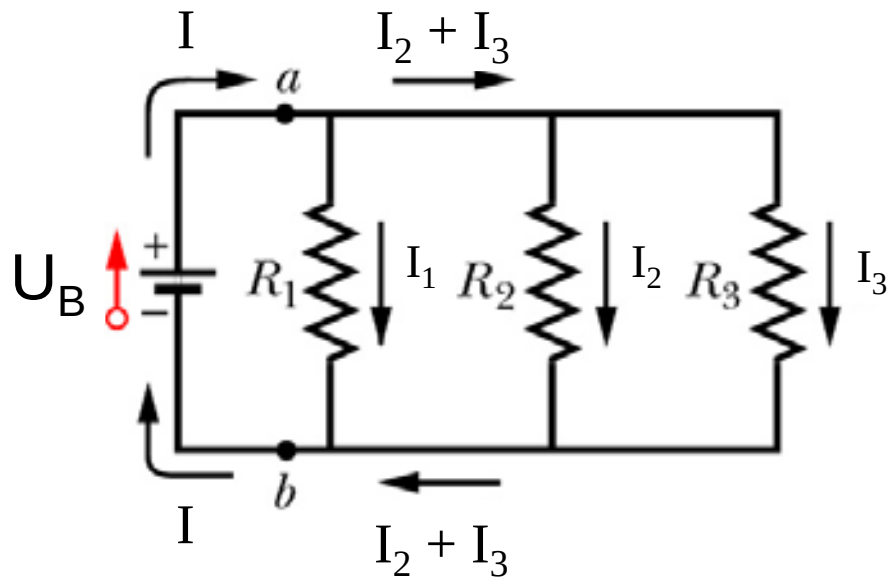zu 2.3: Parallelschaltung von Widerständen




Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 28.8

zu 2.4: Der Plattenkondensator


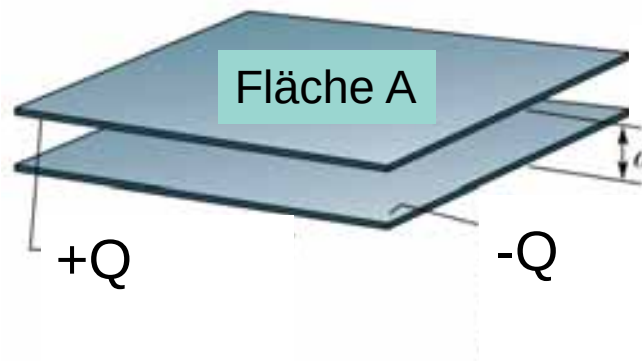


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.3

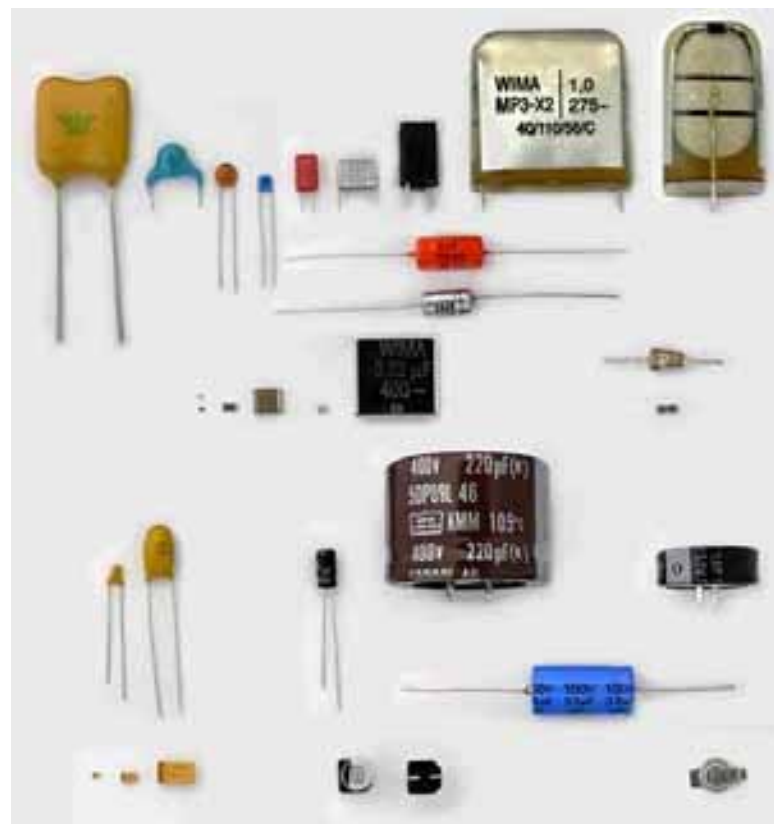


leifiphysik.de

zu 2.4: Laden eines Plattenkondensators

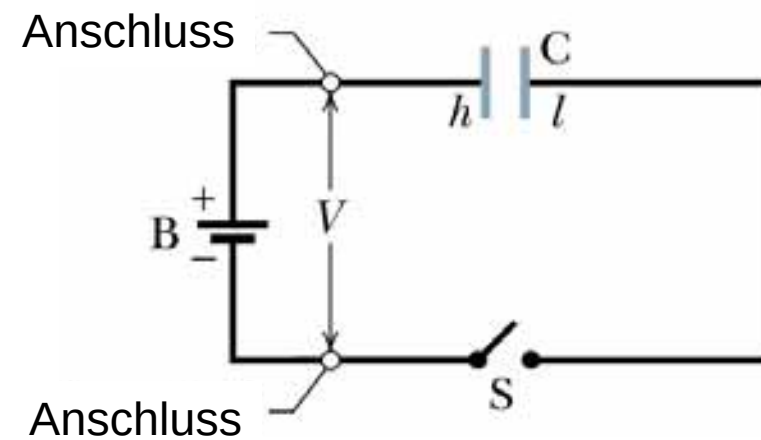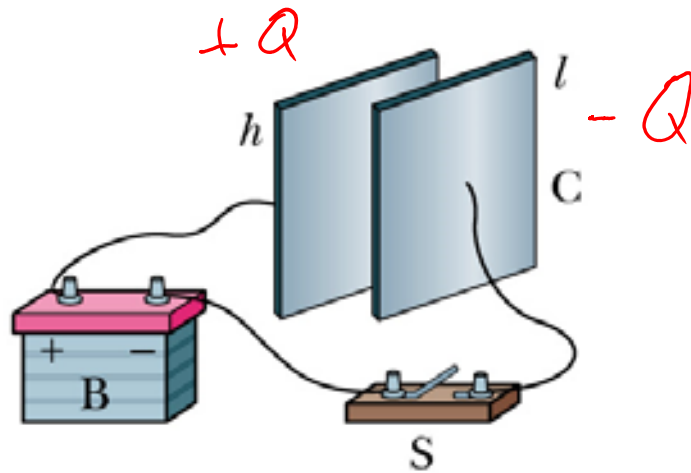



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.4

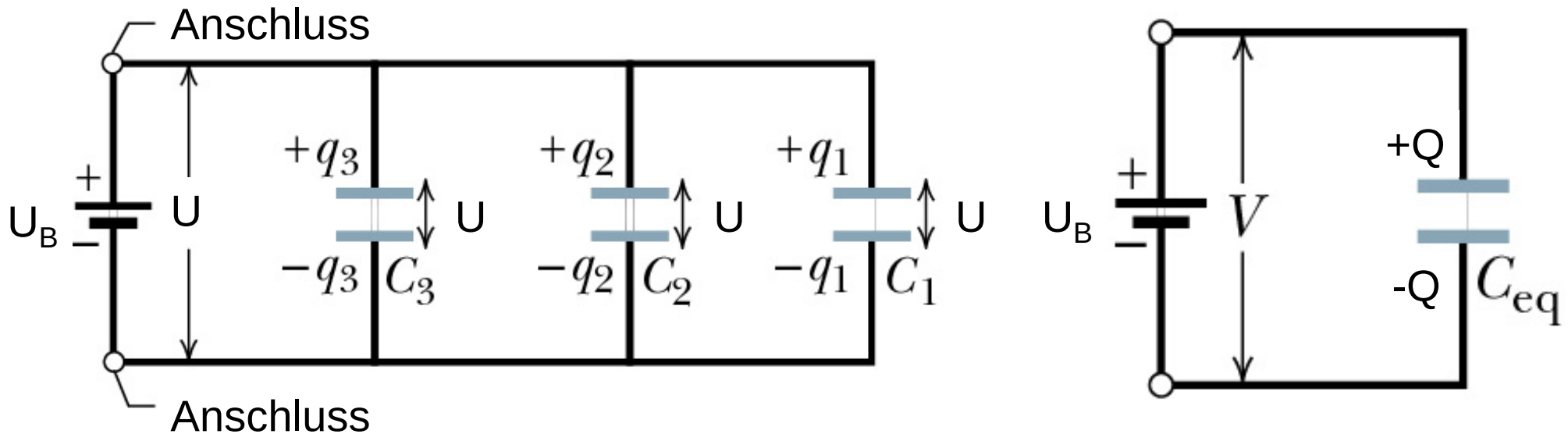zu 2.4: Parallelschaltung von Kondensatoren




Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.7

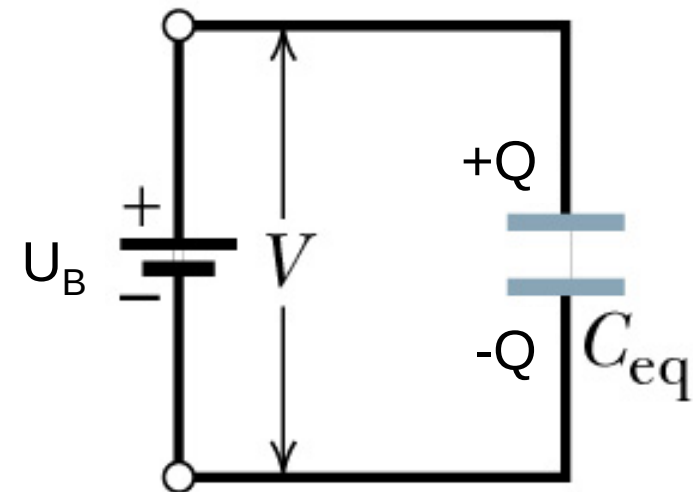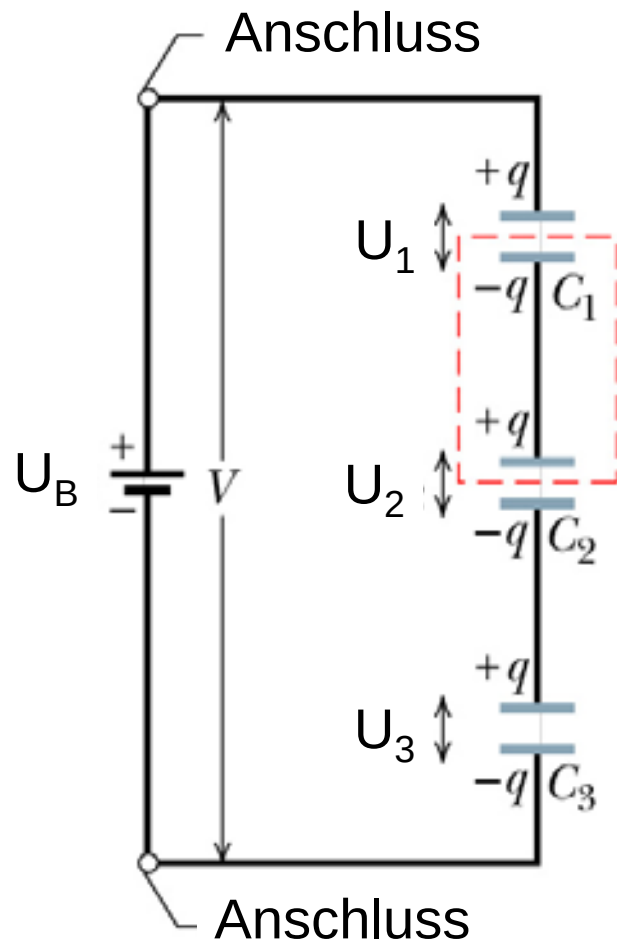zu 2.4: Reihenschaltung von Kondensatoren




Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.8

zu 2.4: Der RC-Kreis

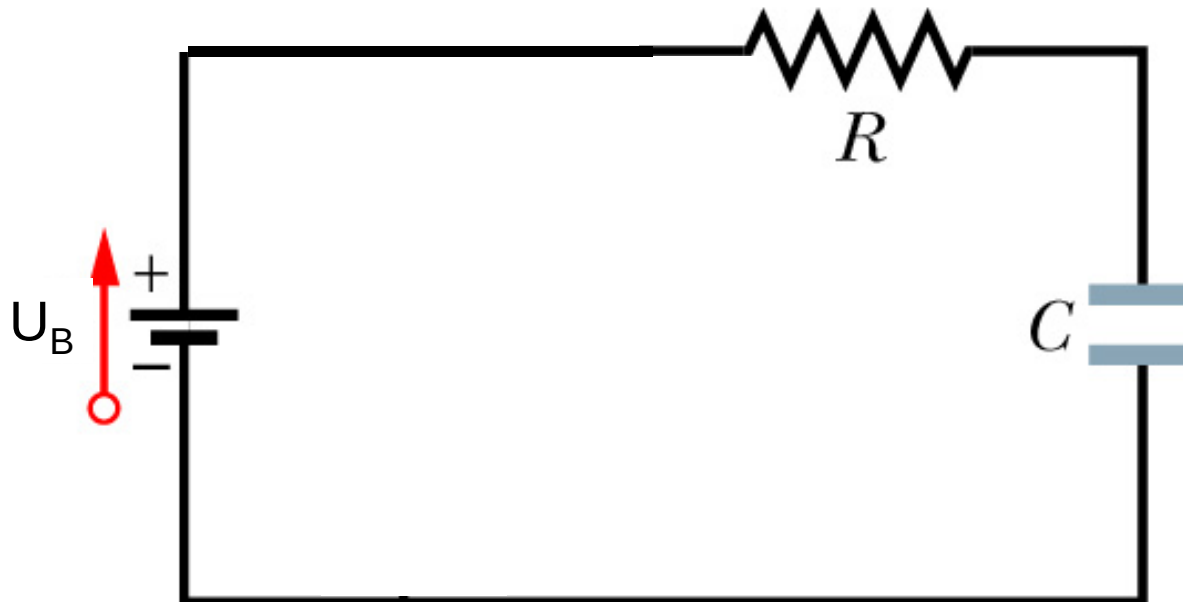


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.13

zu 2.4: Entladen eines Kondensators

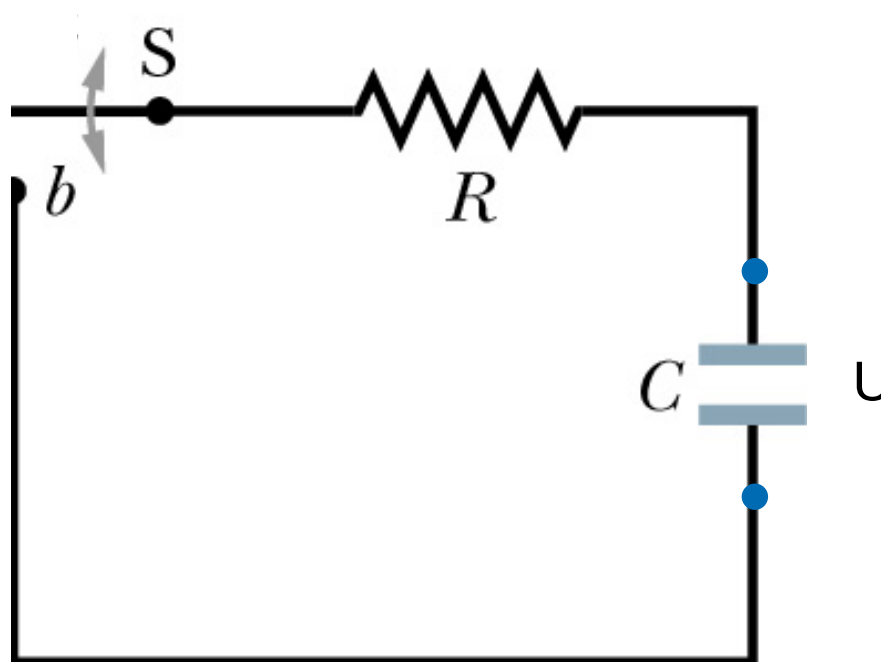


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.13

zu 2.4: Entladen eines Kondensators

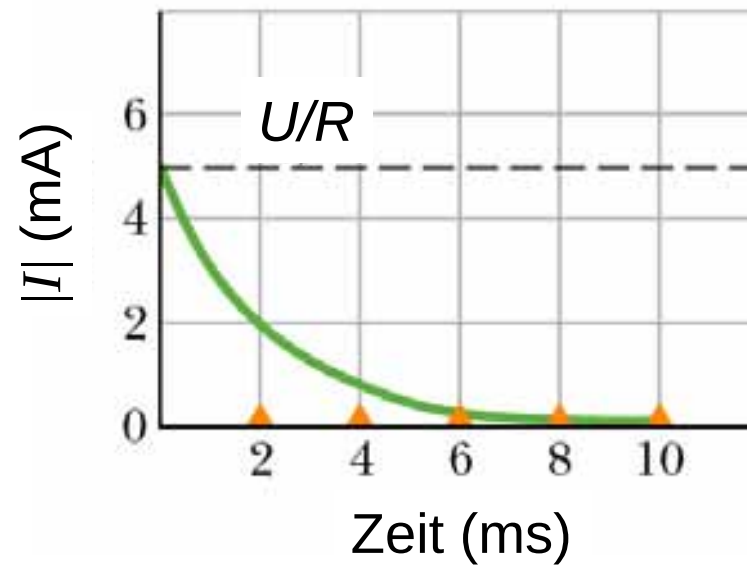



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.14

zu 2.4: Laden eines Kondensators

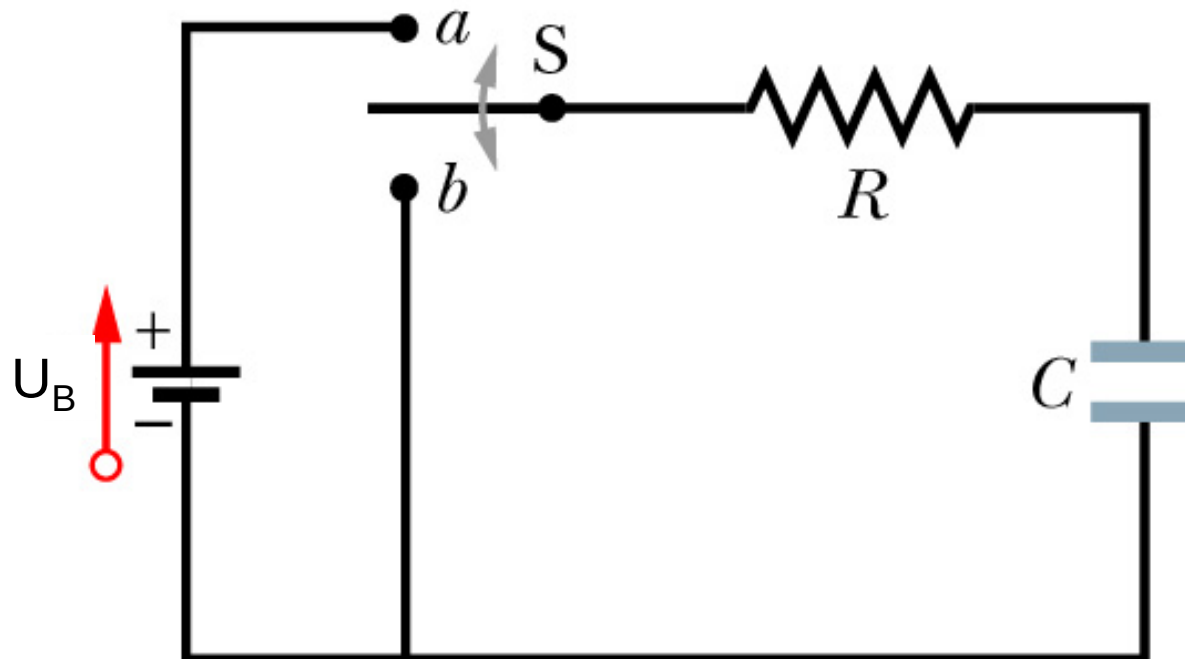


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.13

zu 2.4: Laden eines Kondensators

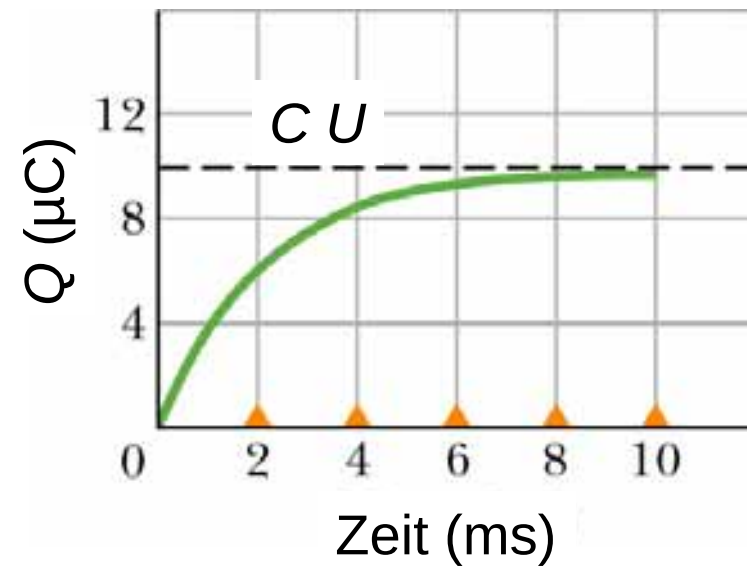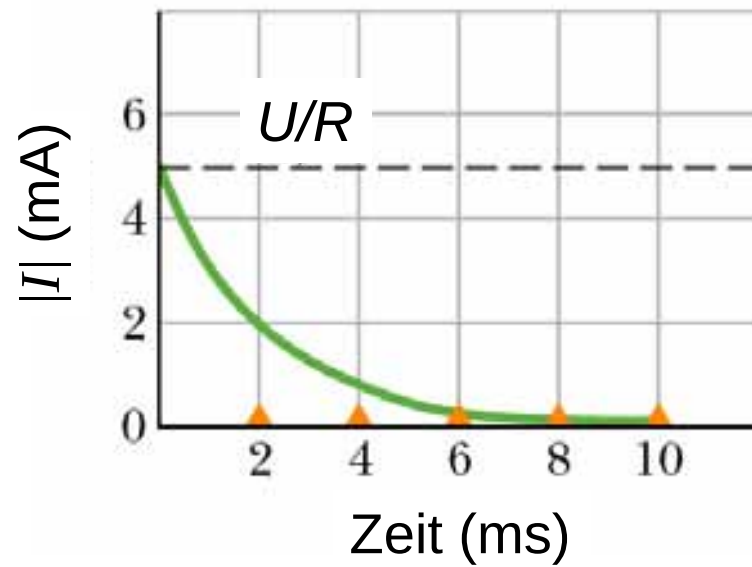

Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 26.14


zu 2.5: Zylinderspule

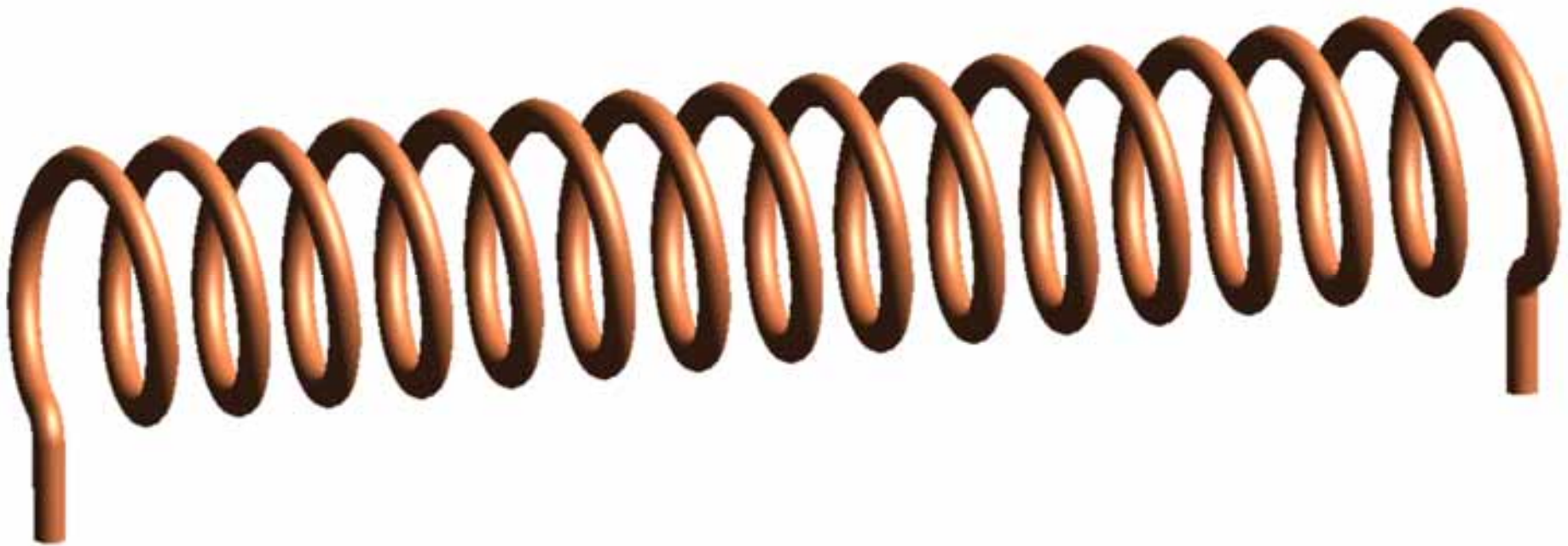

Wikipedia.org

rn-wissen.de


zu 2.5: Induktivität einer Spule

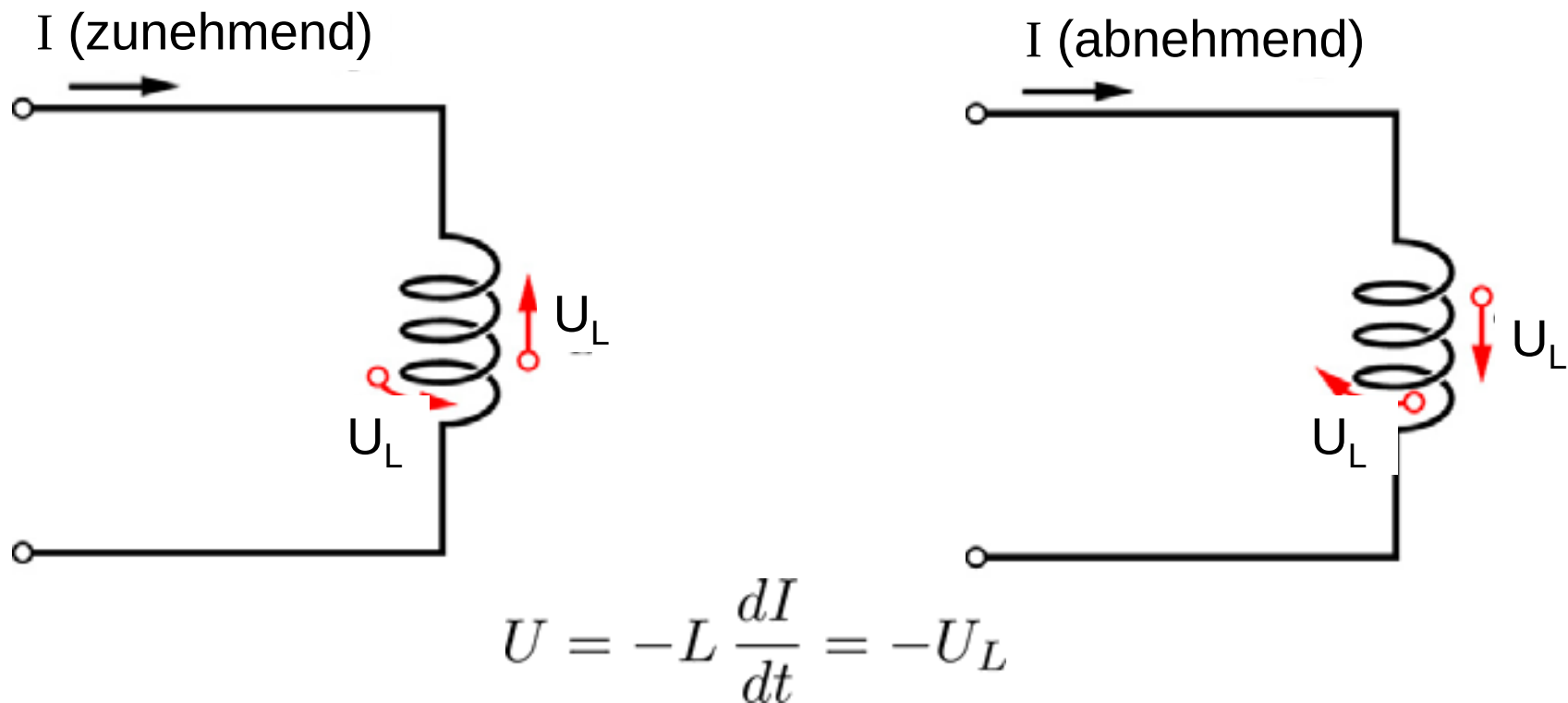

Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31.16


zu 2.5: RL-Kreis
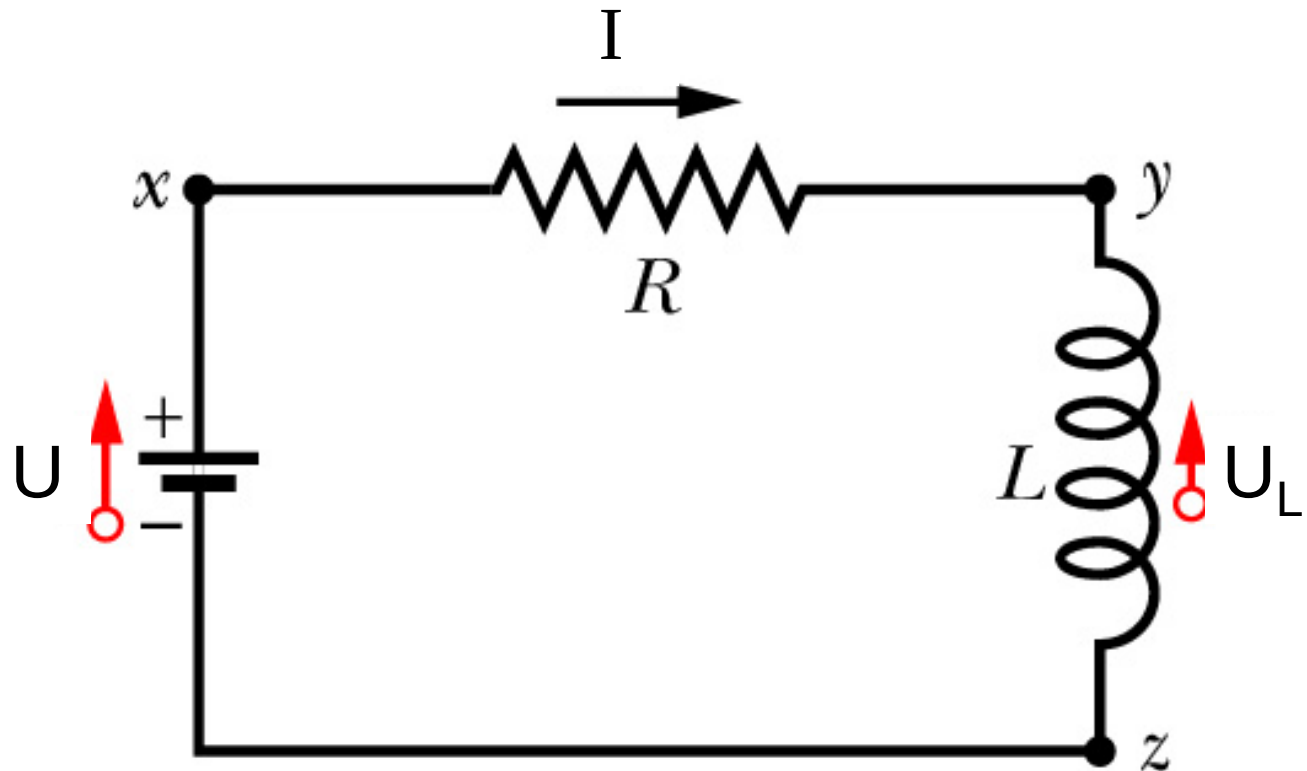
$$\begin{aligned} U &= RI + L \frac{dI}{dt} \\ &= U_R + U_L \end{aligned}$$





Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31.18


zu 2.5: RL-Kreis - Einschaltvorgang

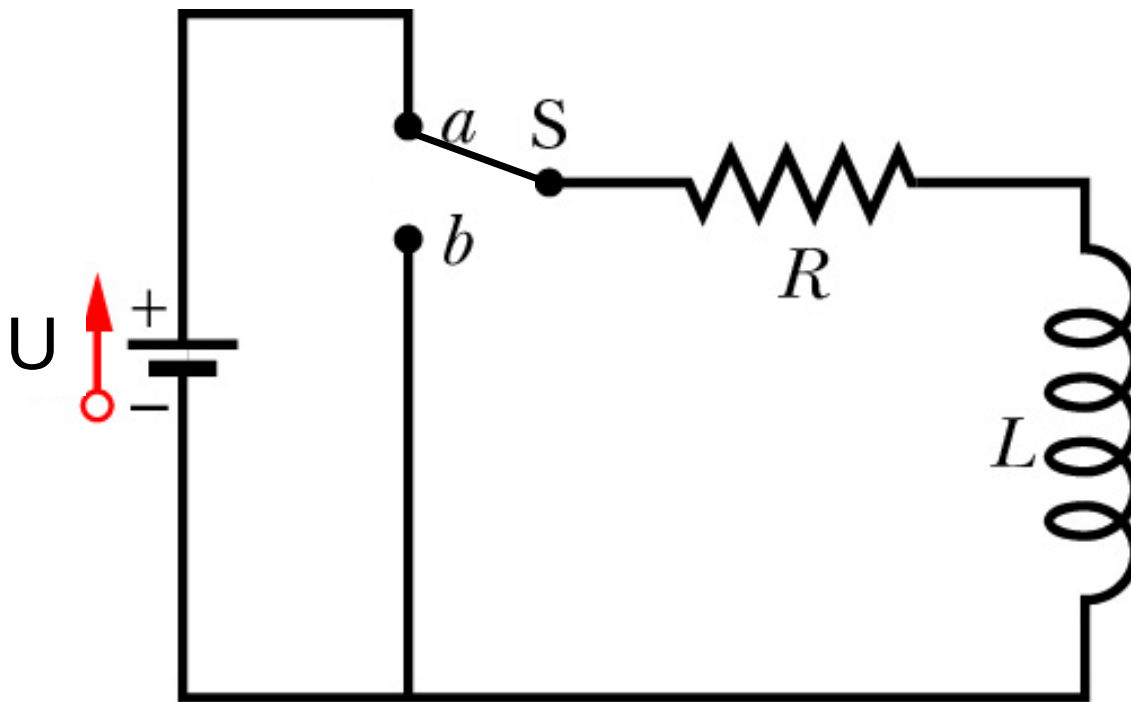

Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31.17 und 31.19

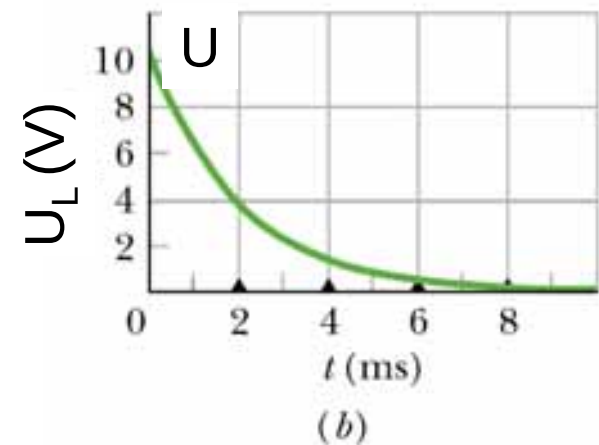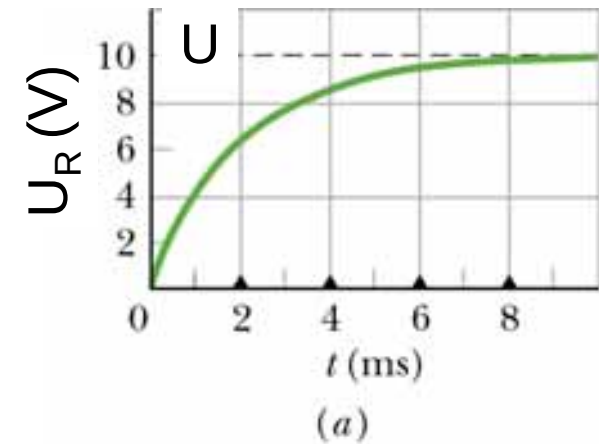


zu 2.5: RL-Kreis - Ausschaltvorgang

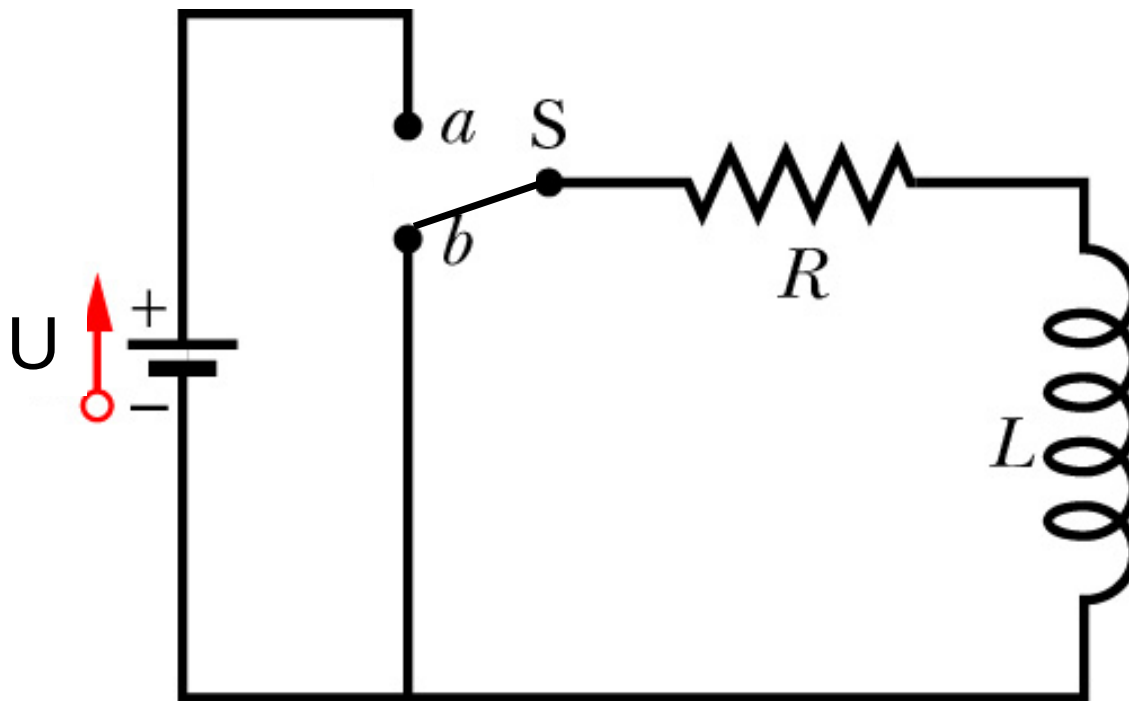


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31.17 und 31.19

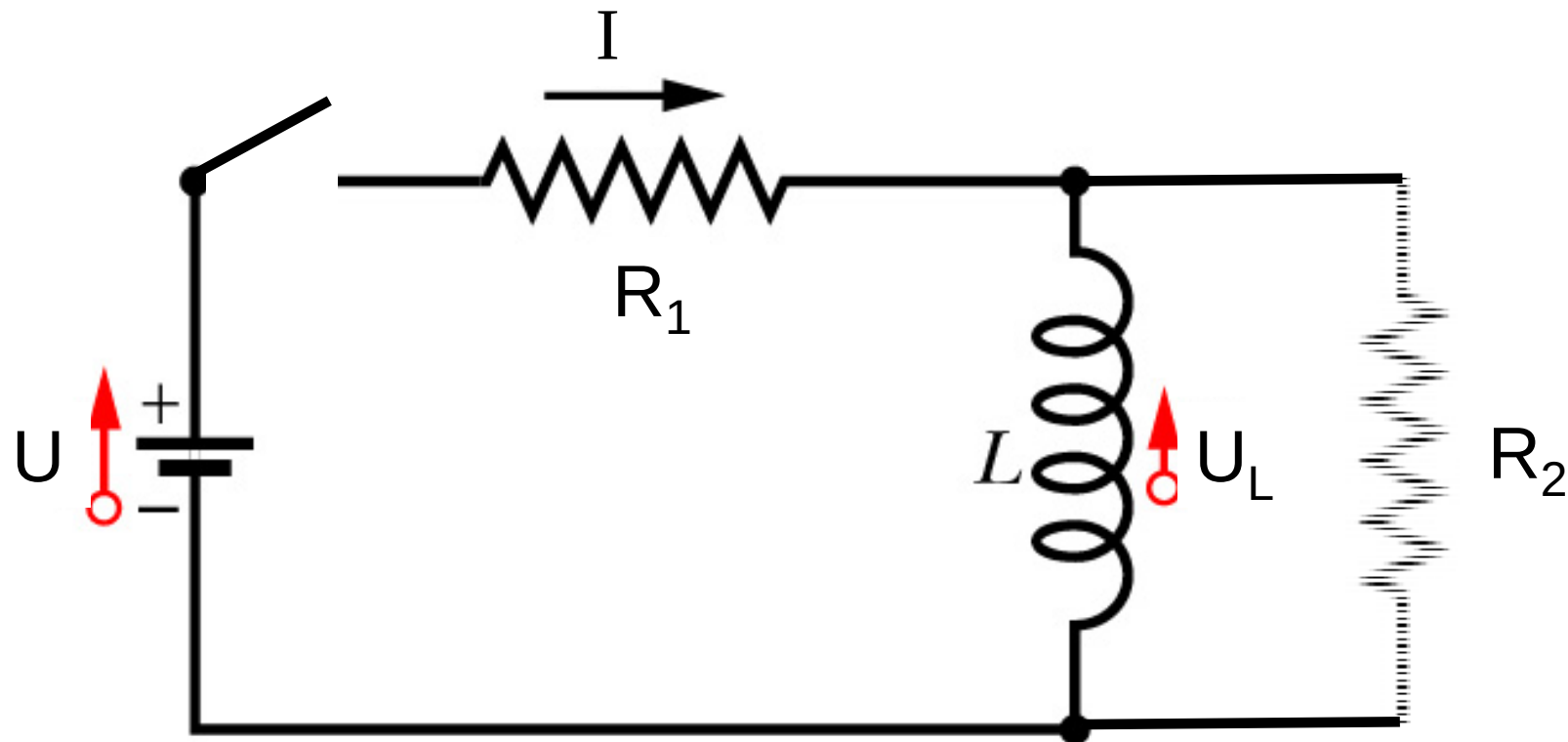zu 2.5: Selbstinduktion beim Abschalten einer Spule




Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31.18

zu 2.5: Beispiel für einen RL-Kreis

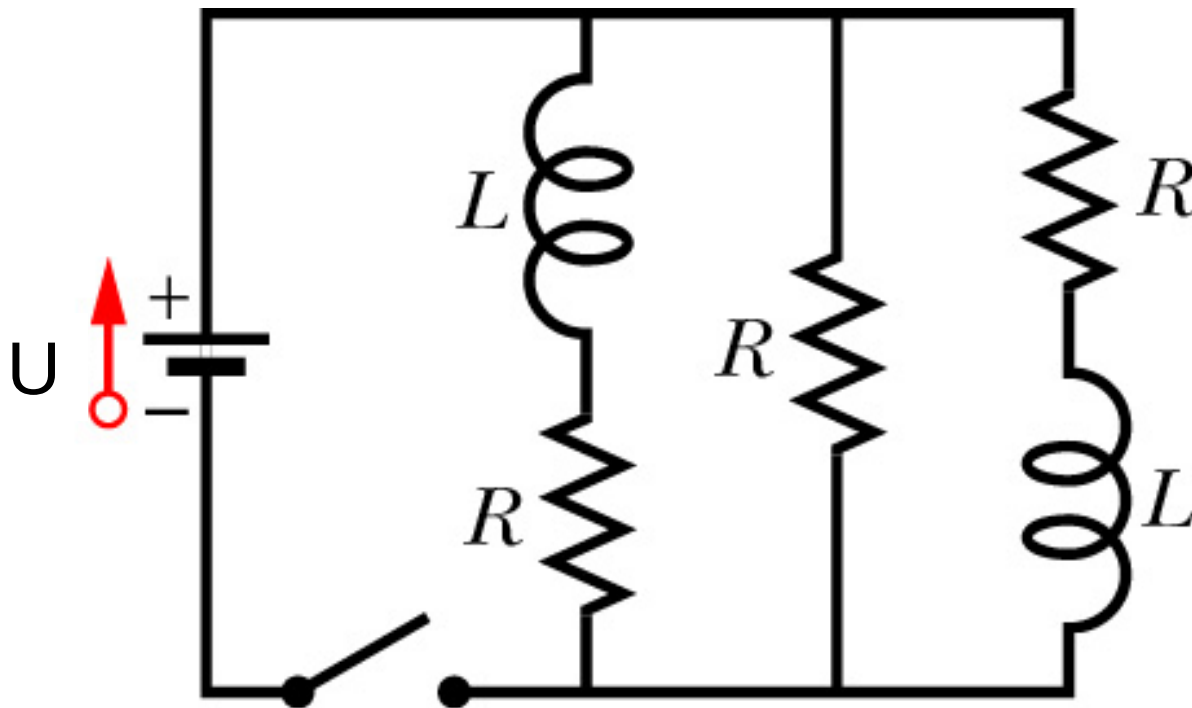

Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31.20

zu 2.6: Generator

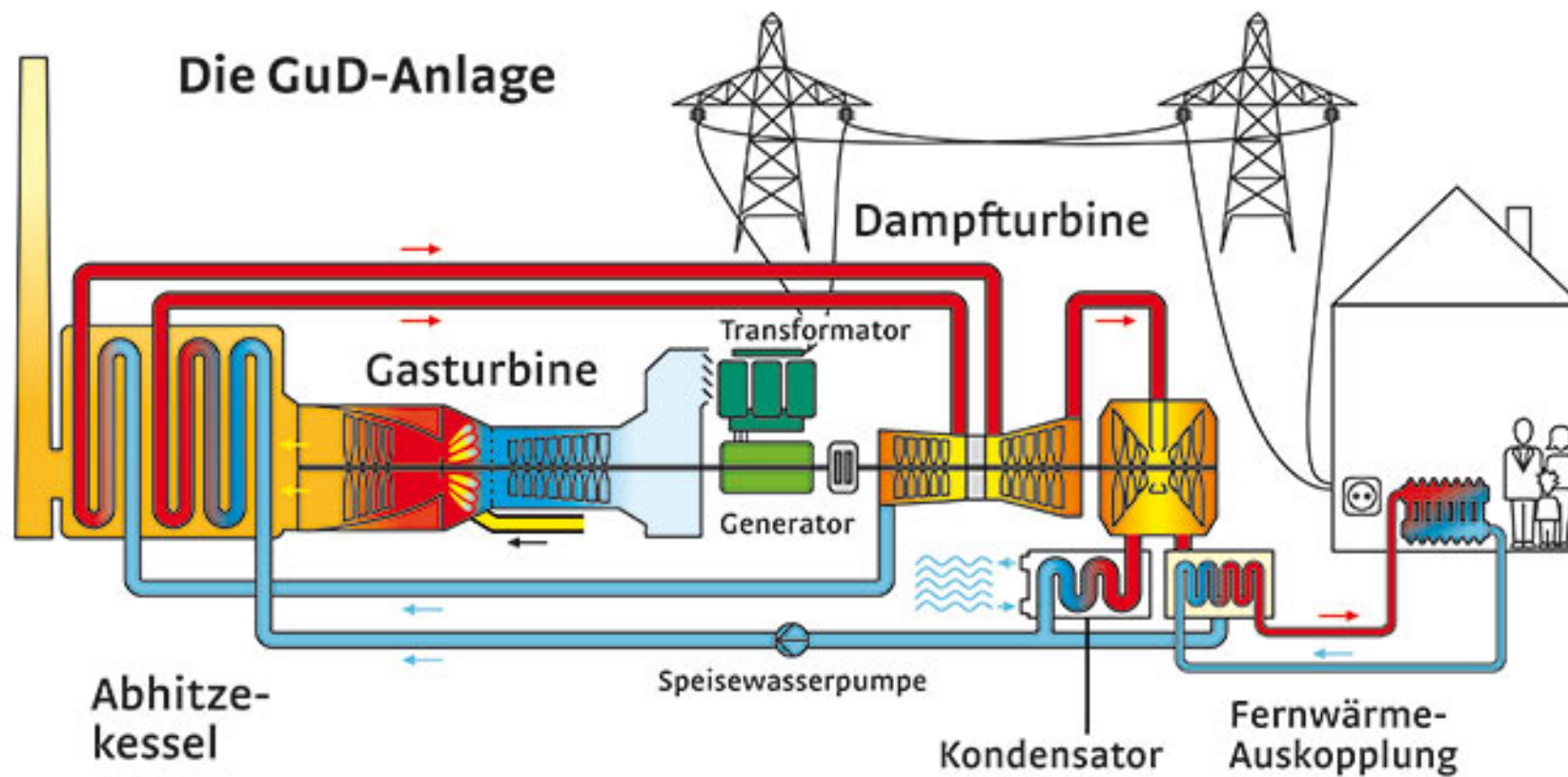

swd-ag.de

zu 2.6: Generator

Dampfturbine



br.de.


Generator

zu 2.6: Wechselspannungsquelle




obi.de

zu 2.6: Wechselstromkreise

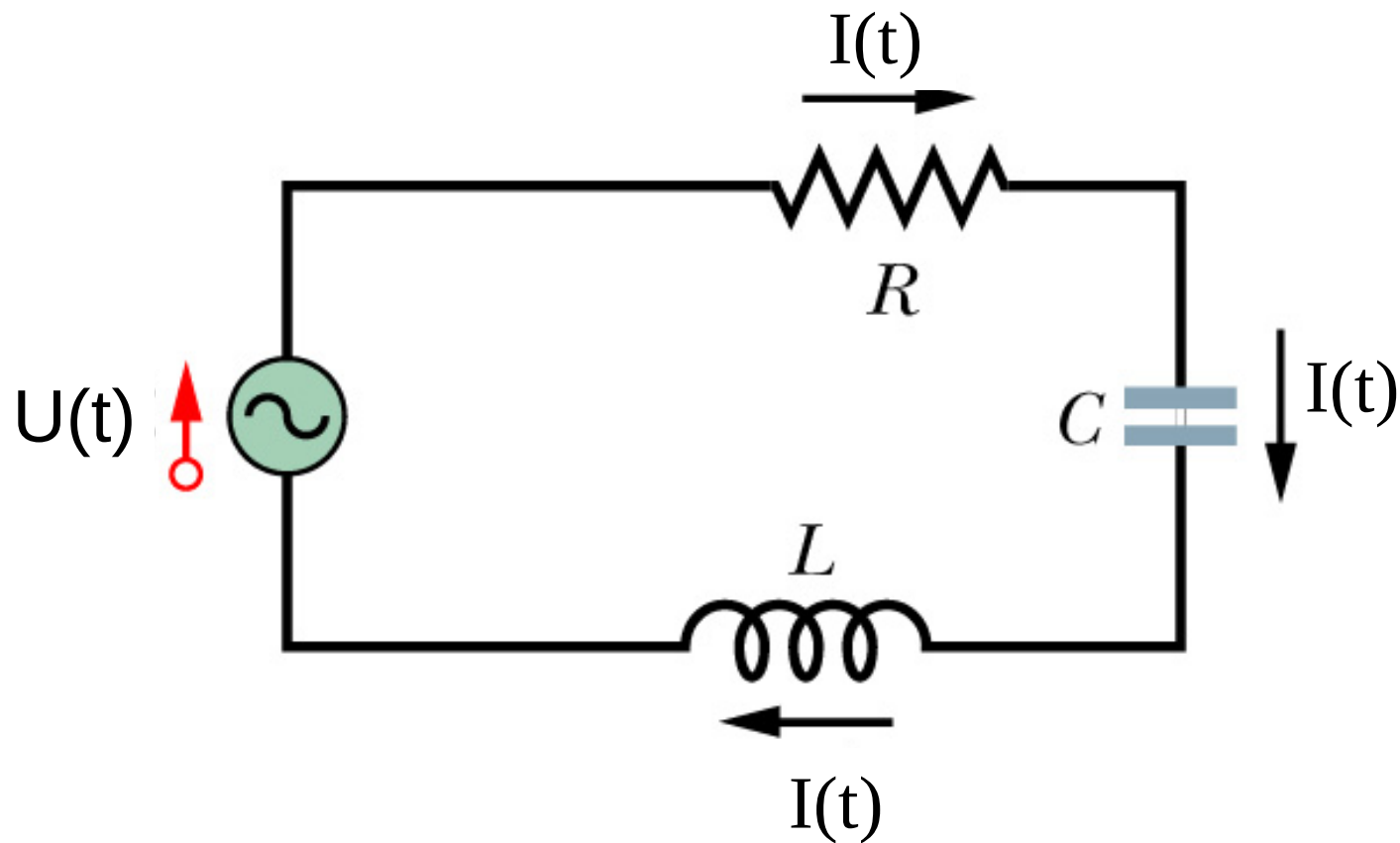


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.7

zu 2.6: Wechselstromkreise

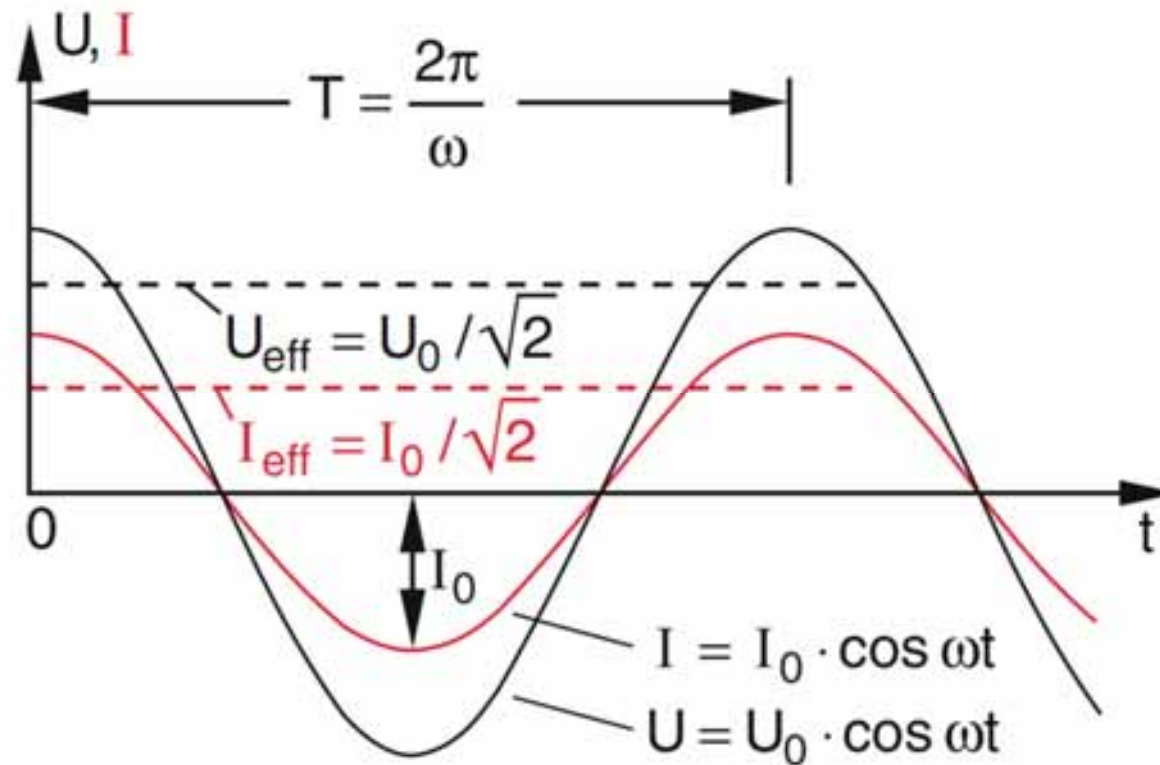


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.11.

zu 2.6: R im Wechselstromkreis

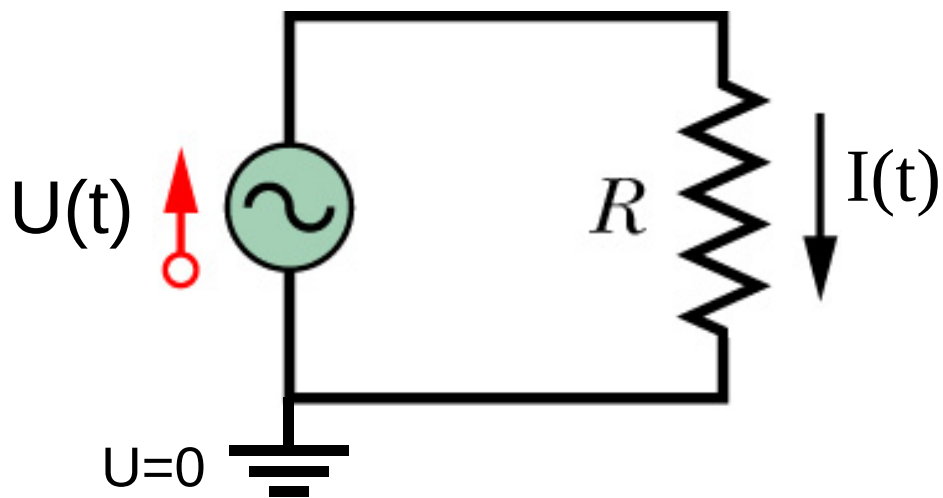


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.8

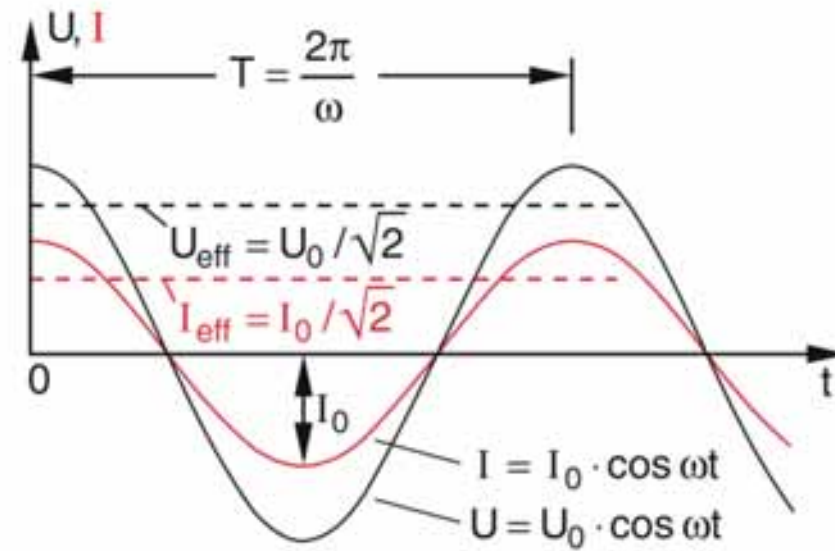


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.11.

zu 2.6: C im Wechselstromkreis

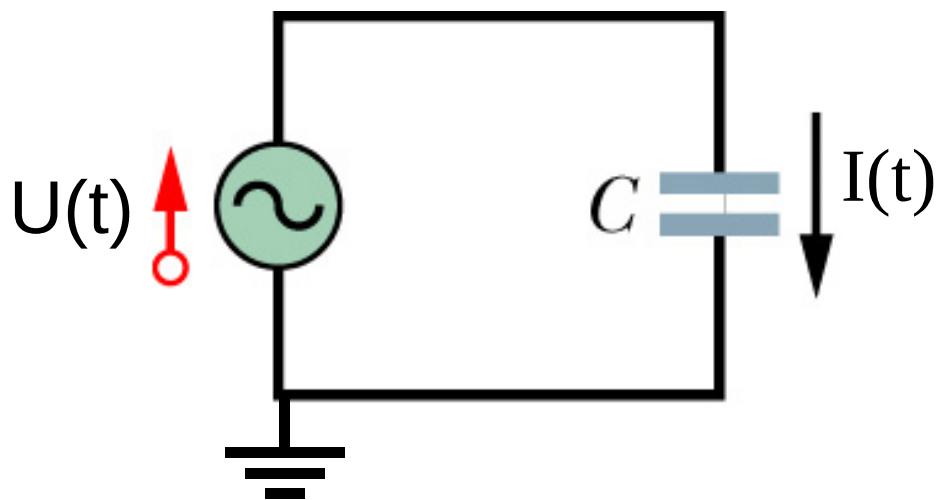


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.9

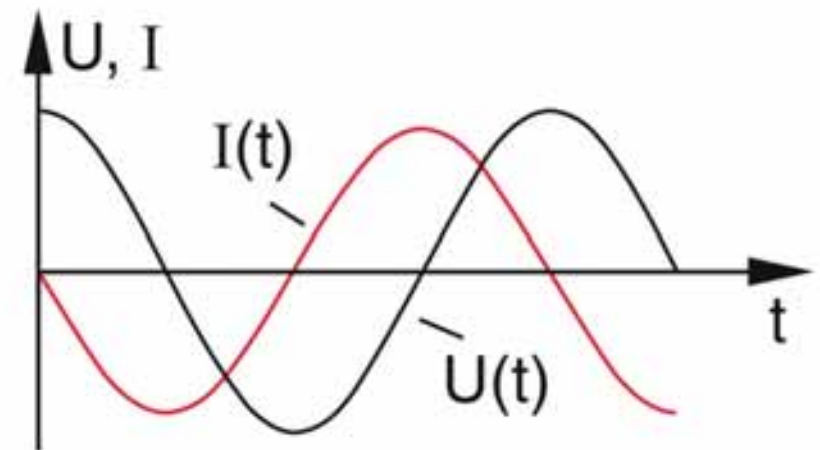


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.25.

zu 2.6: L im Wechselstromkreis

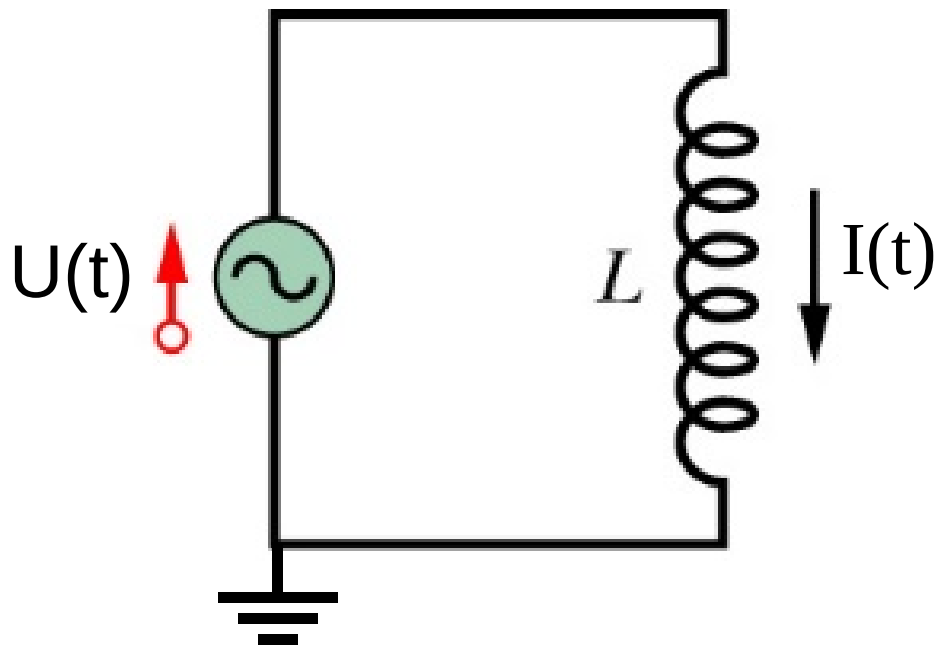


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.9

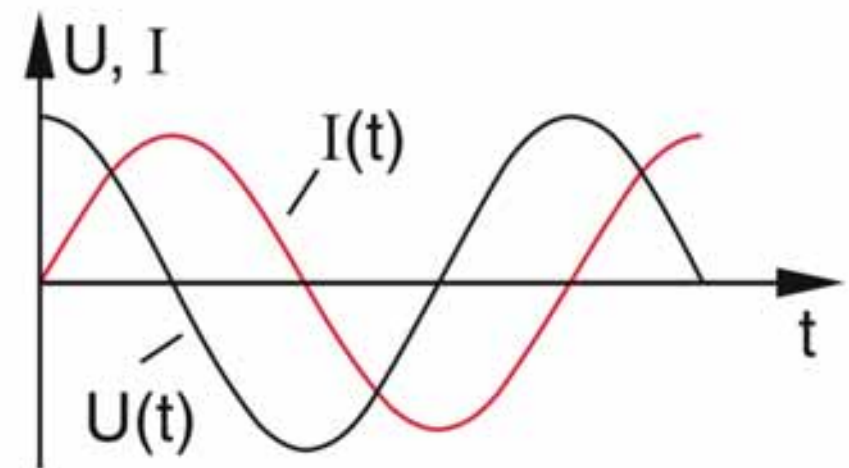




Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.23.

zu 2.6: Impedanz

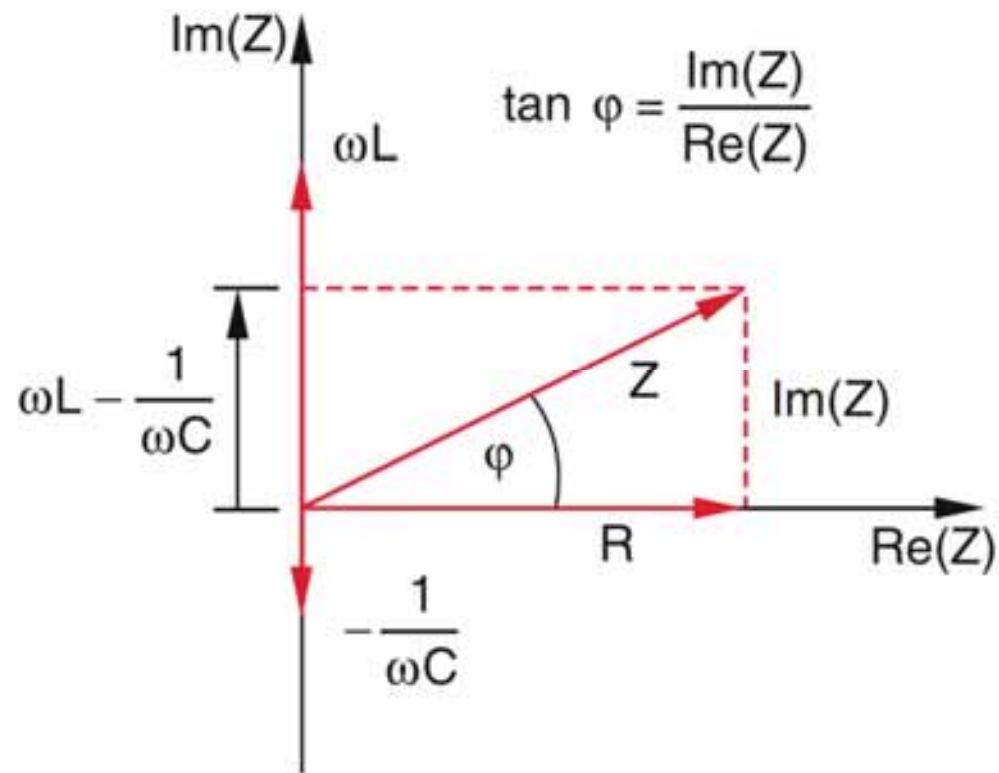


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.27.

zu 2.6: Zeigerdiagramm

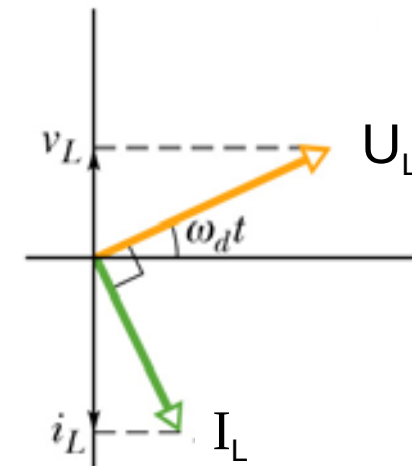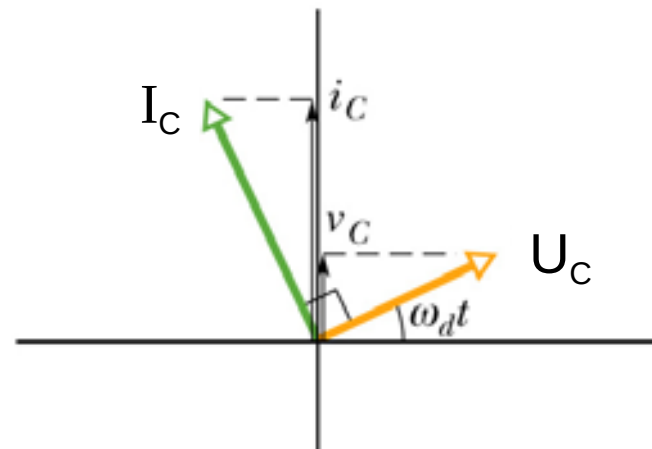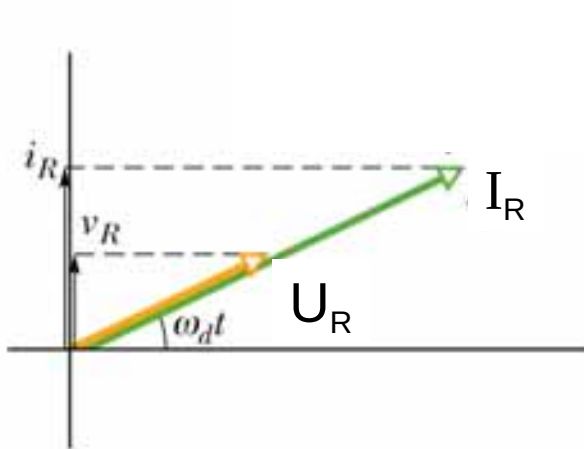



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.7, 33.8, 33.9

zu 2.6: Spannungsteiler

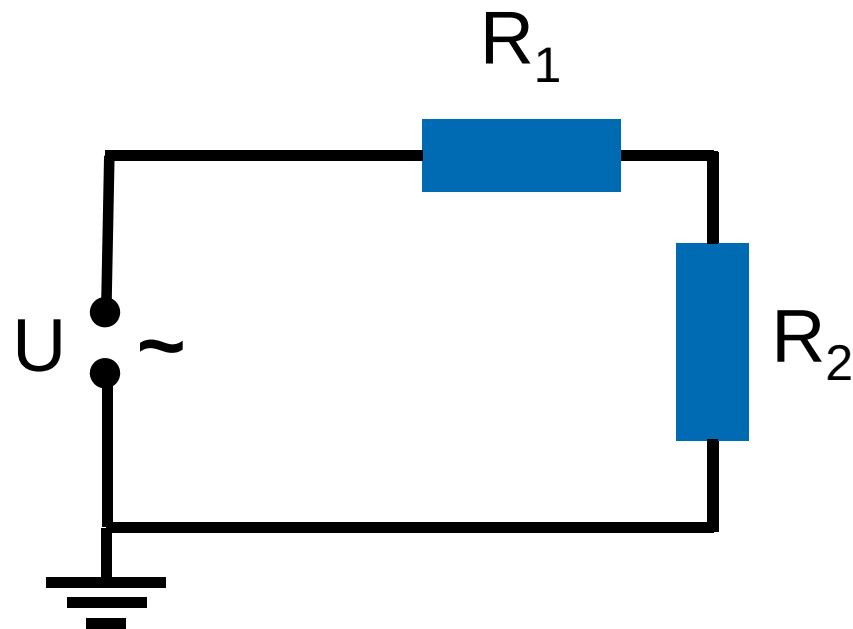

zu 2.6: Hochpass


CR-Hochpassfilter

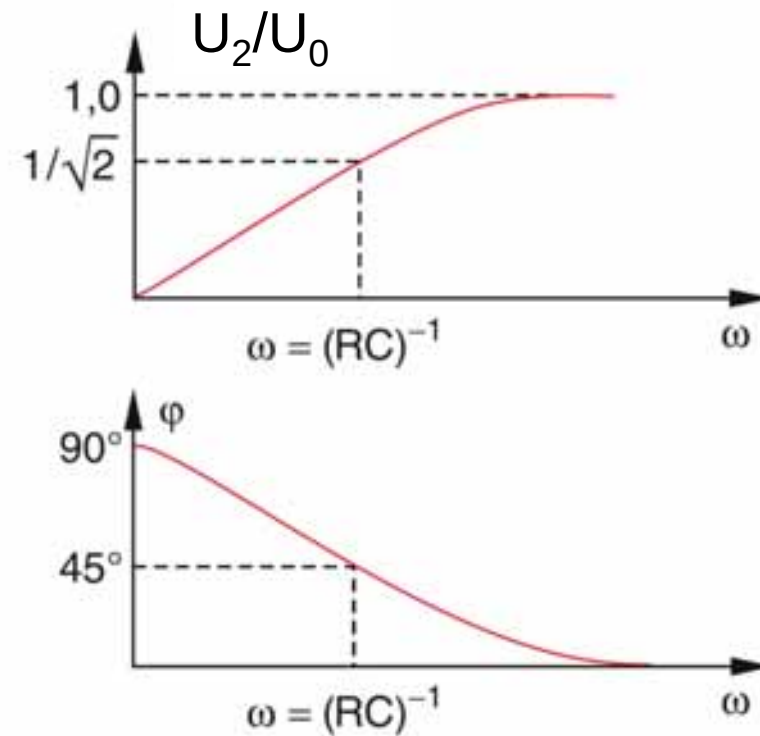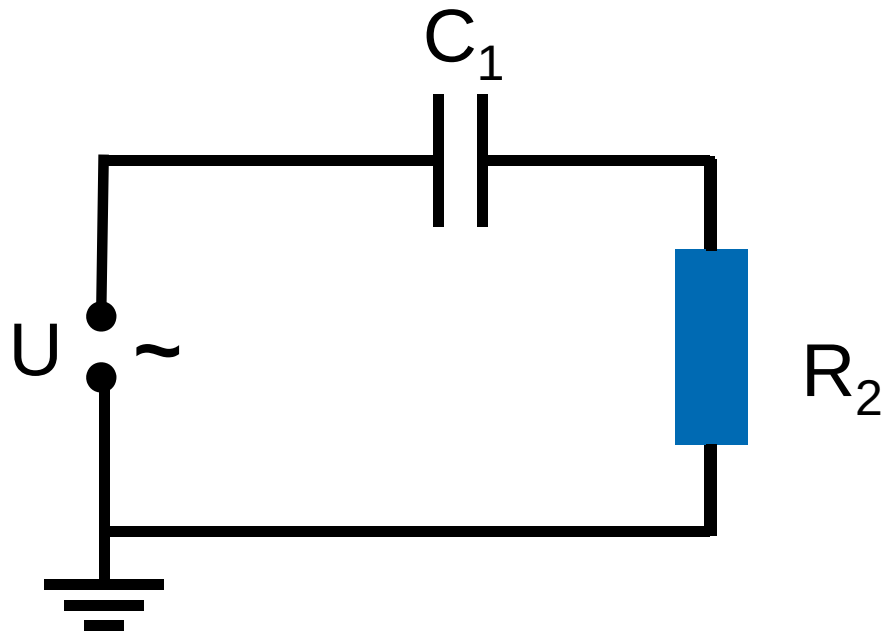

Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.29.


zu 2.6: Hochpassfilter

RL-Hochpassfilter

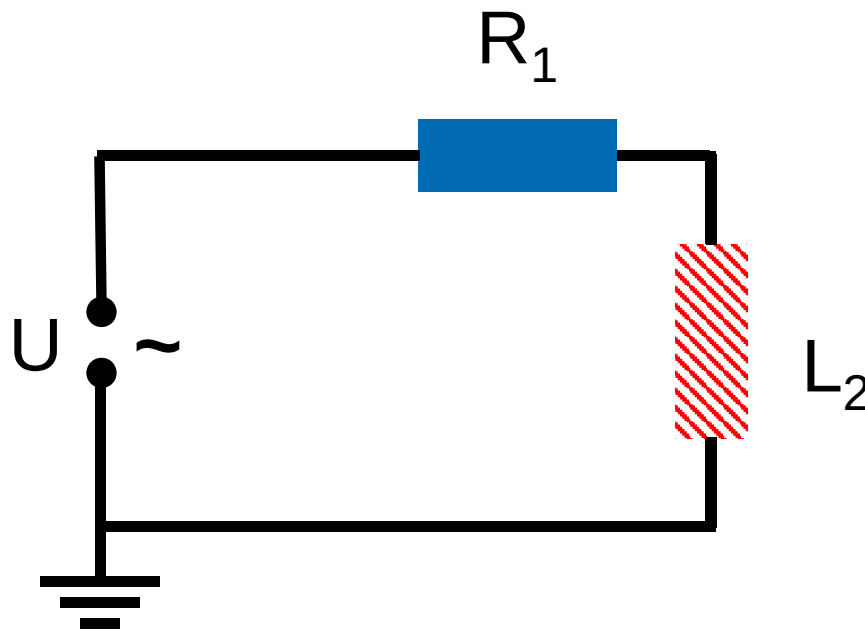


zu 2.6: Tiefpass

RC-Tiefpassfilter

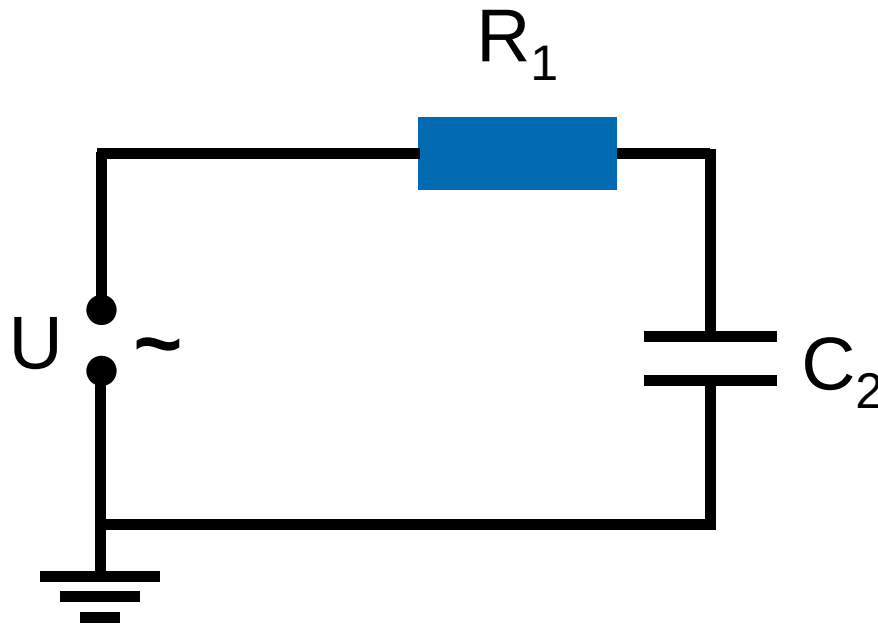



zu 2.6: Tiefpass

LR-Tiefpassfilter

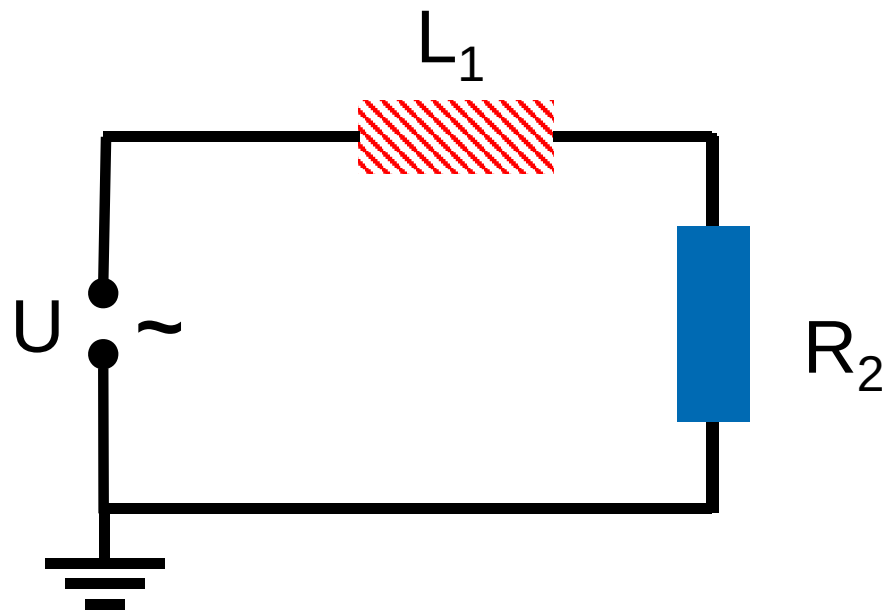

zu 2.6: Frequenzfilter



LCR-Durchlassfilter

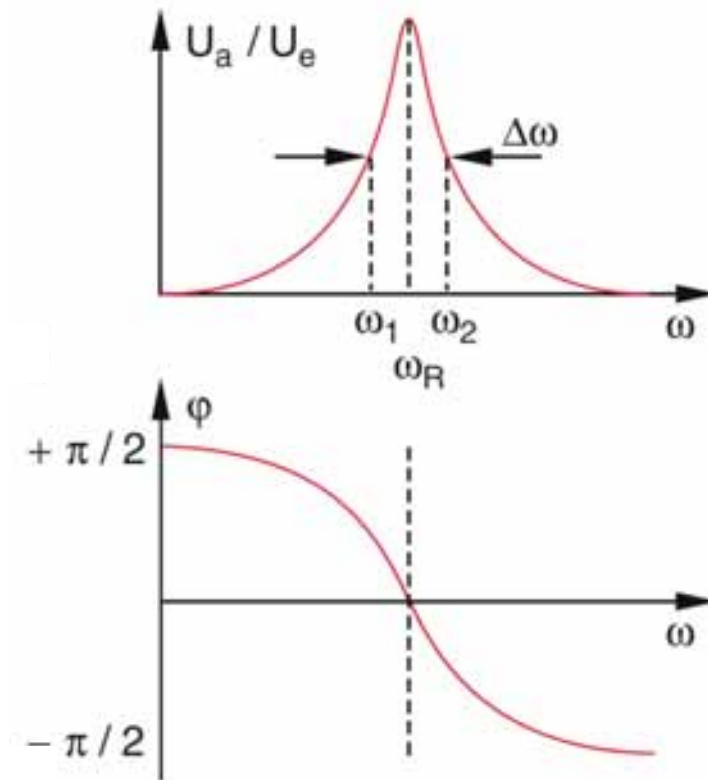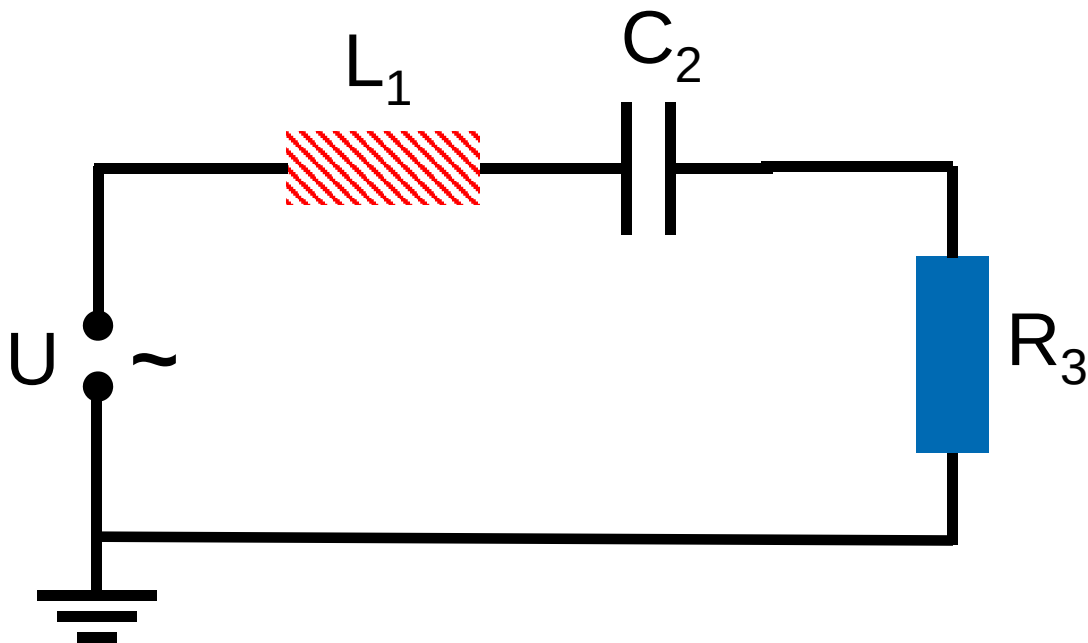

Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.31.


zu 2.6: Frequenzfilter

LCR-Sperrfilter

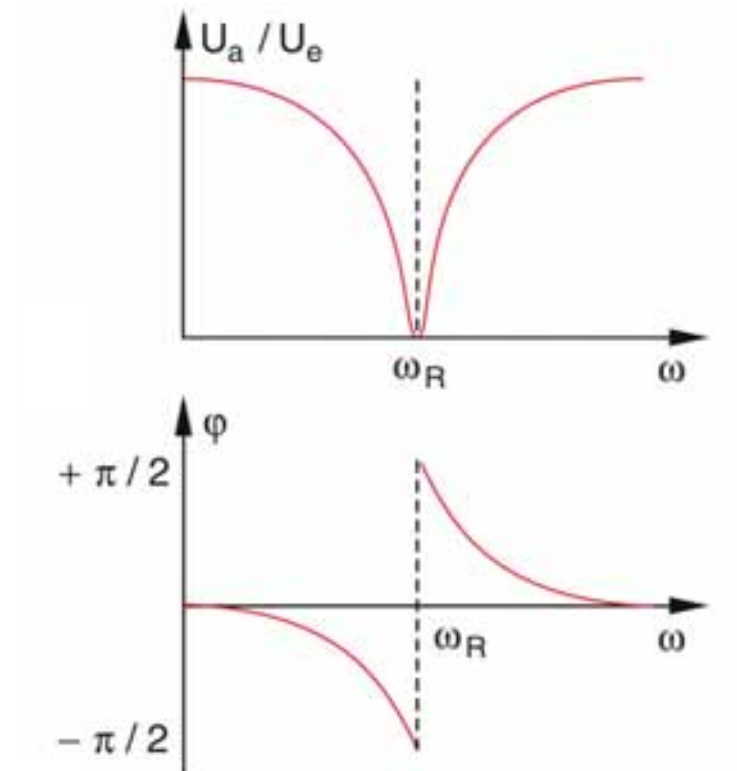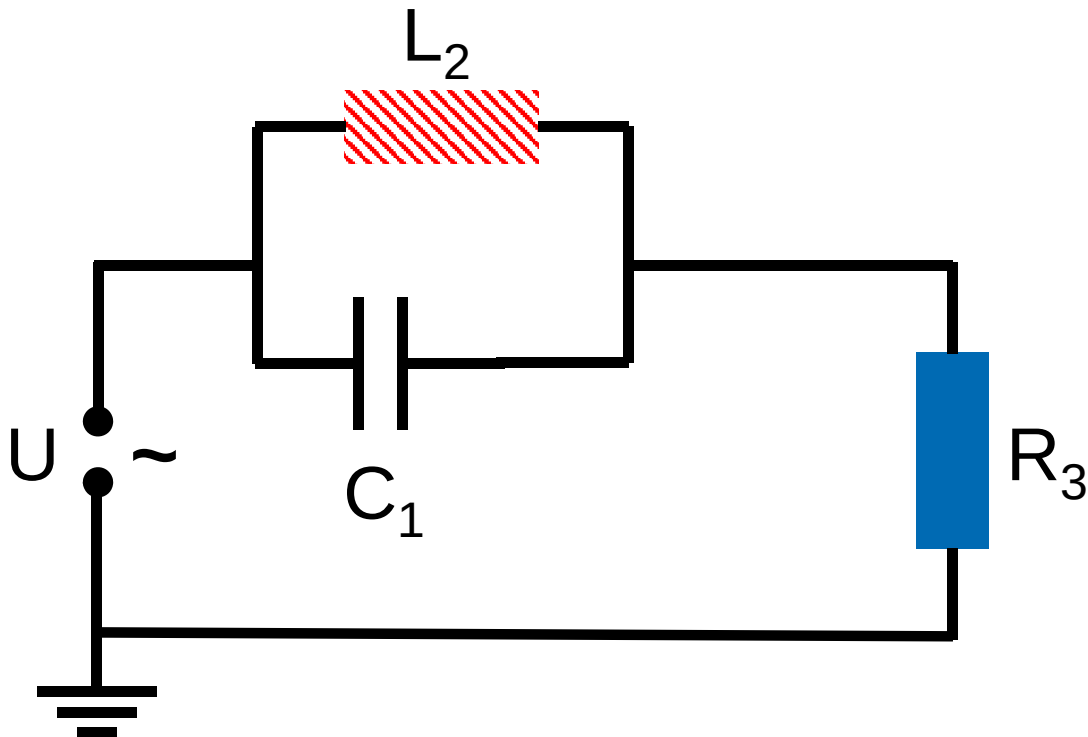


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.32.

zu 2.7: LC-Schwingungen

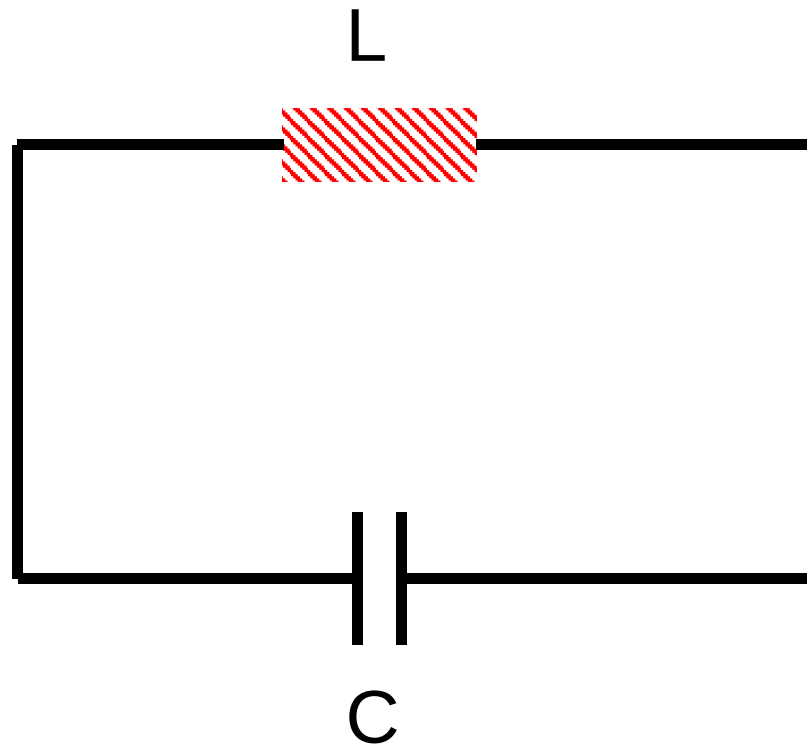


zu 2.7: LC-Schwingungen

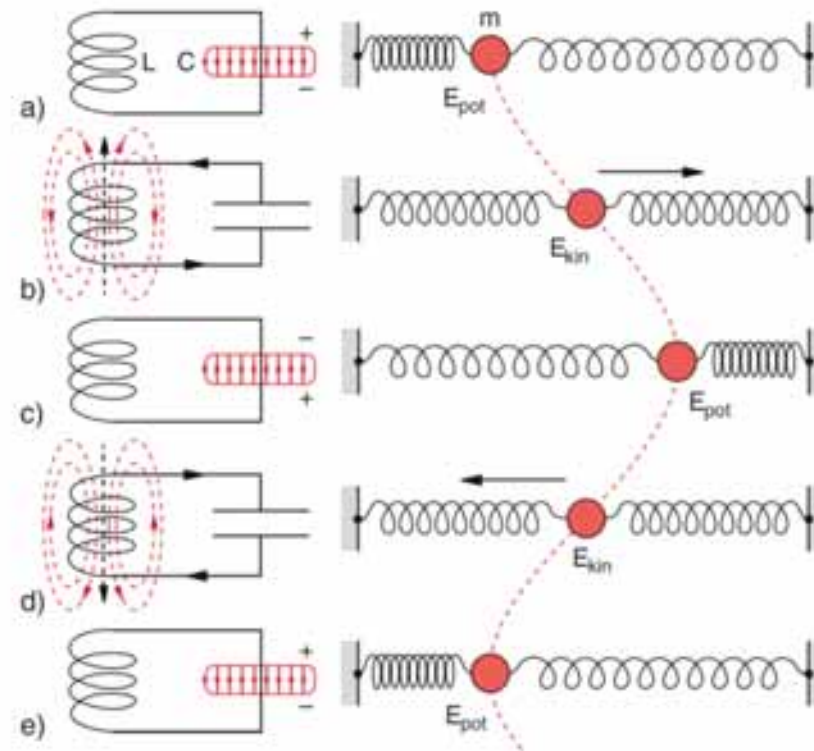


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.31.

zu 2.7: LC-Kreis

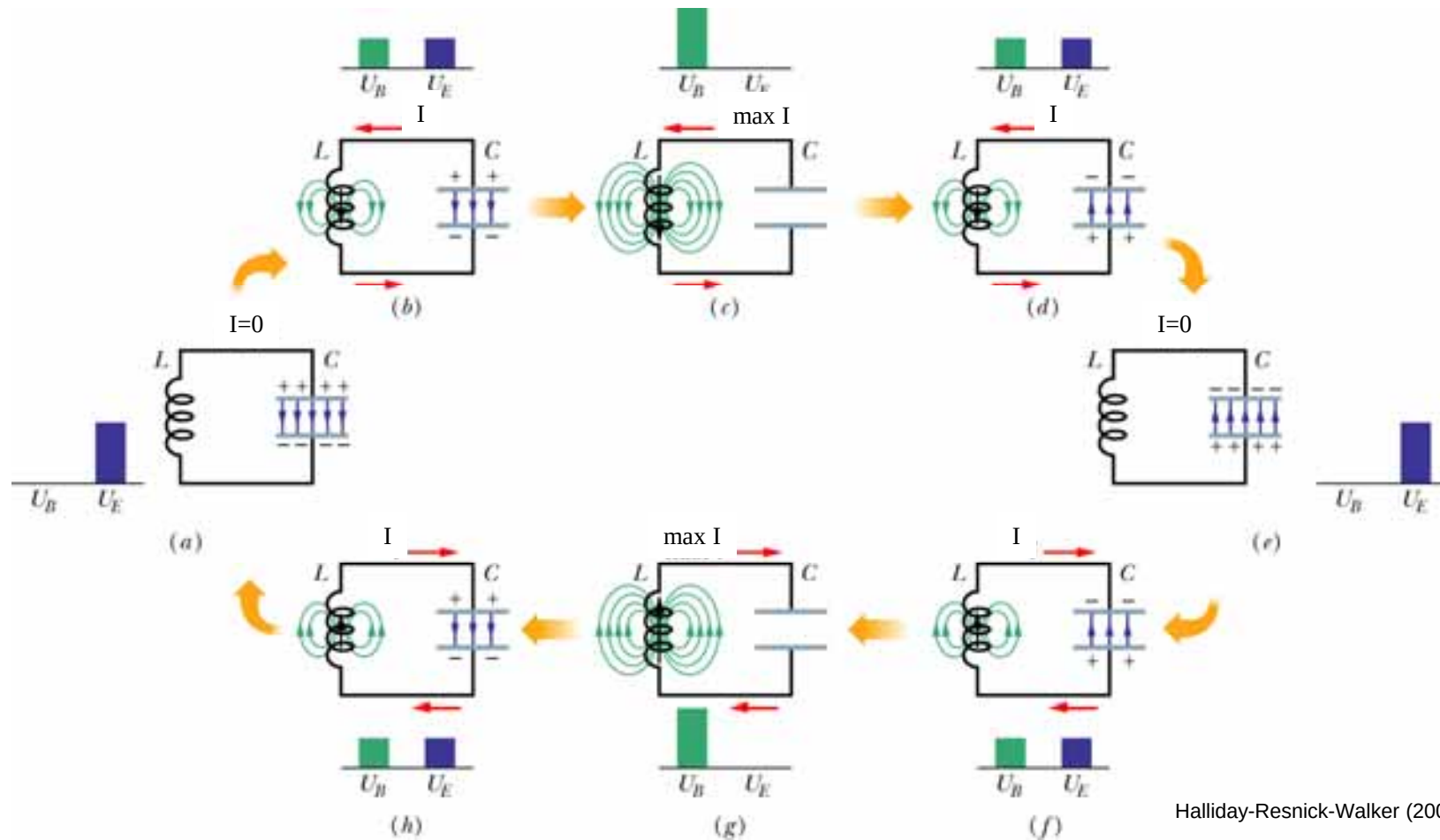


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.1

zu 2.7: RLC-Kreis

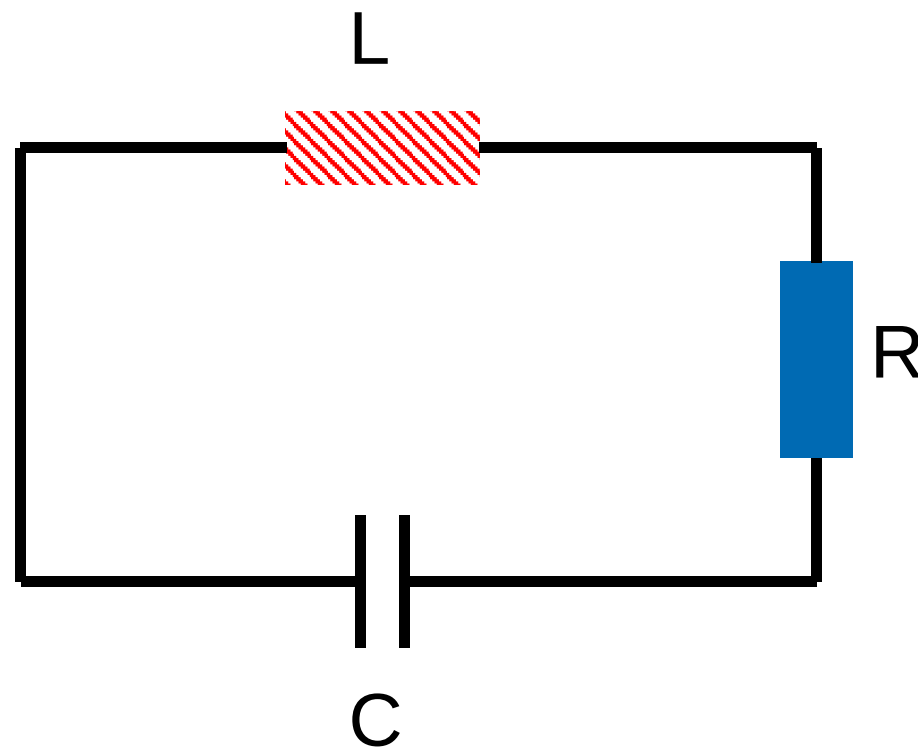


zu 2.7: RLC-Kreis

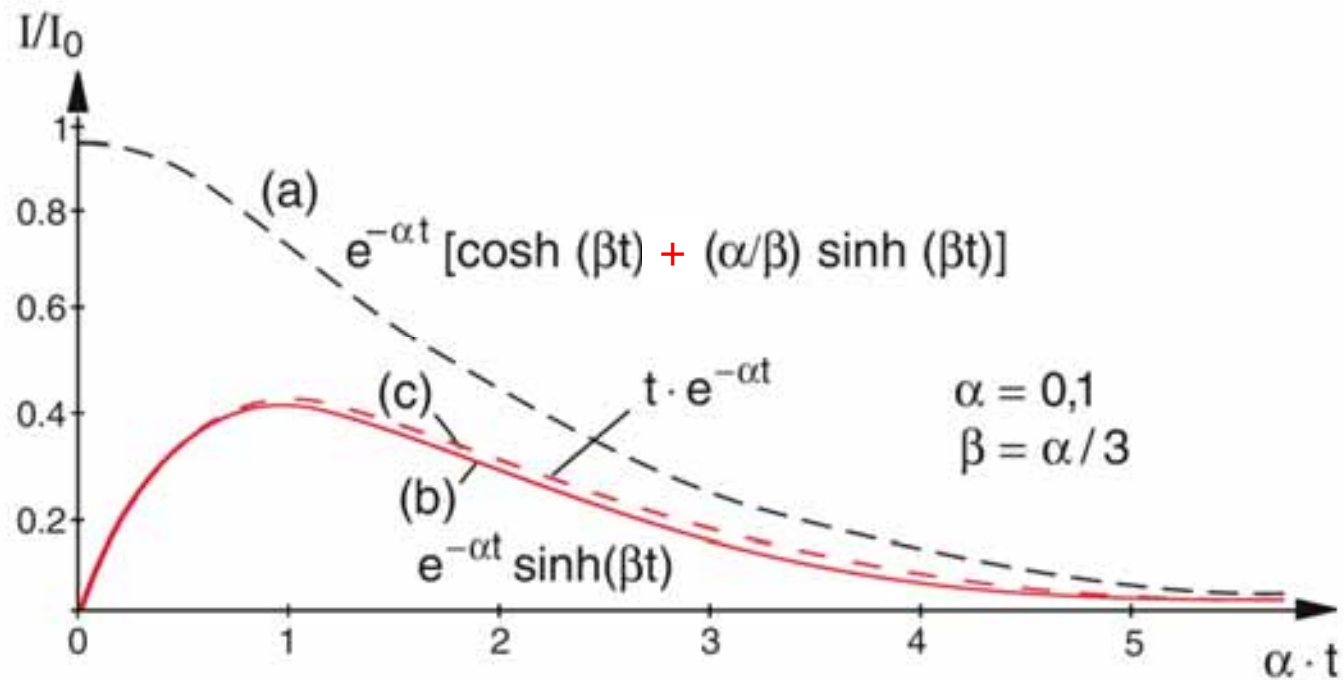

Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.3.

zu 2.7: RLC-Kreis


Kriechfall

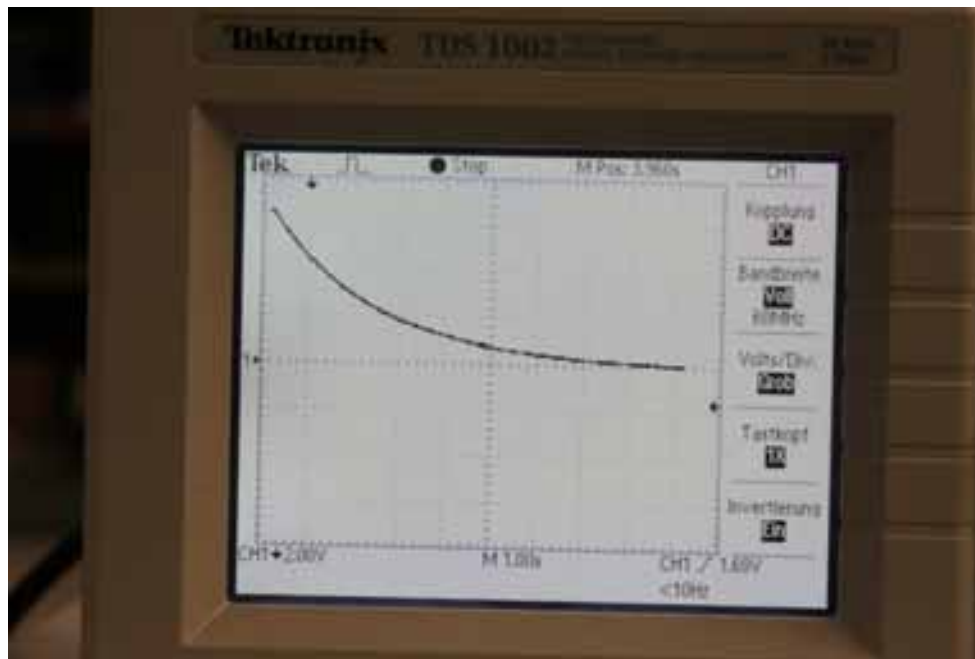

$$U_C(t) = U_0 e^{-\delta t} \left[\cosh(\beta t) + \frac{\delta}{\beta} \sinh(\beta t) \right]$$

zu 2.7: RLC-Kreis


aperiodischer Grenzfall

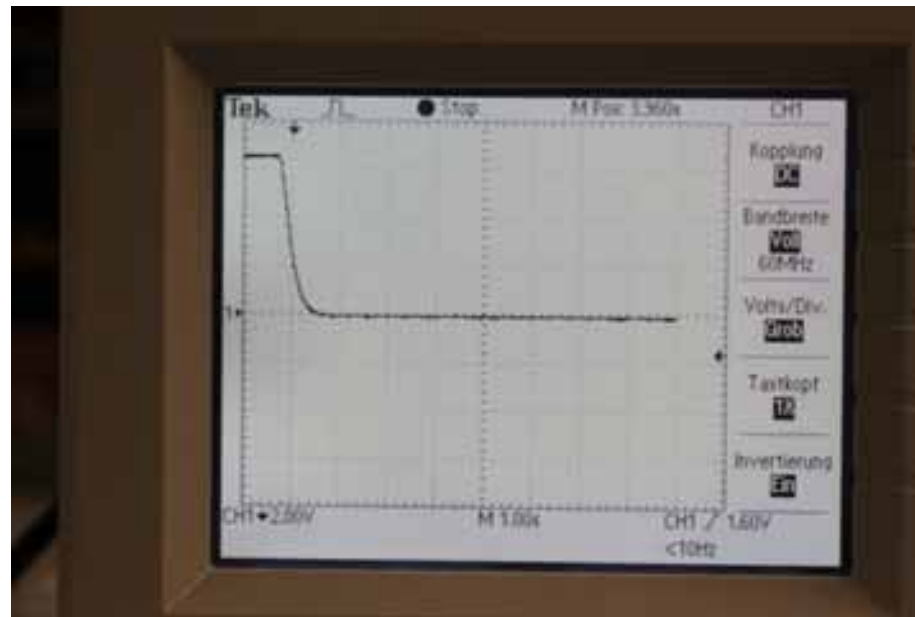

$$U_C(t) = U_0 e^{-\delta t} [1 + \delta t]$$



zu 2.7: RLC-Kreis

Schwingfall

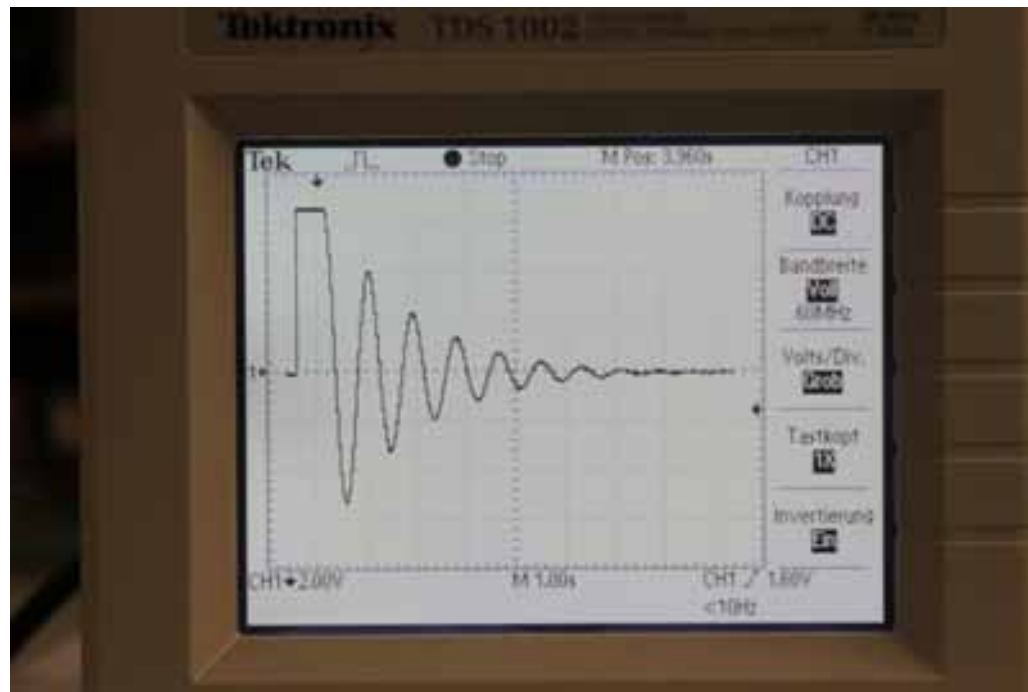



$$U_C(t) = U_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t)$$

zu 2.7: Erzwungene Schwingung

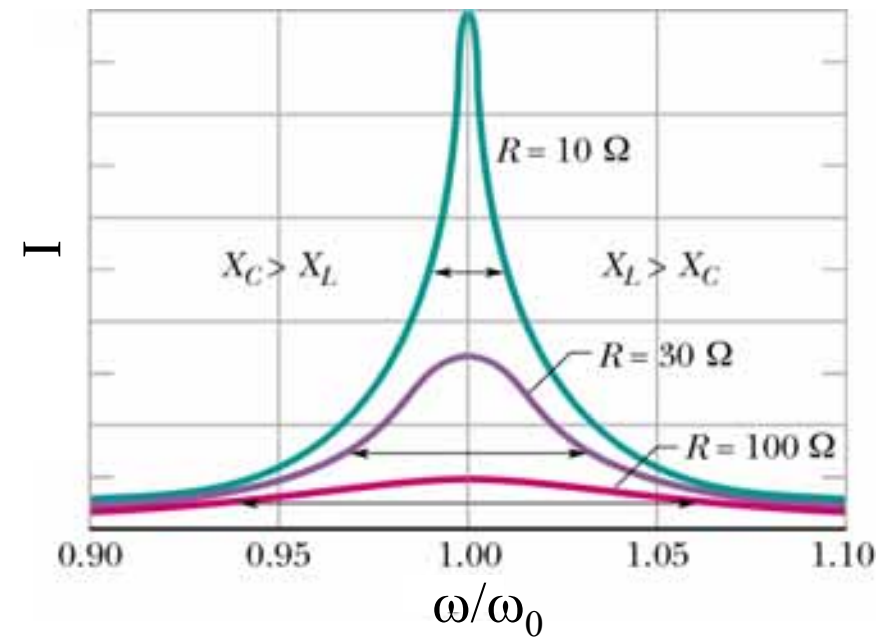
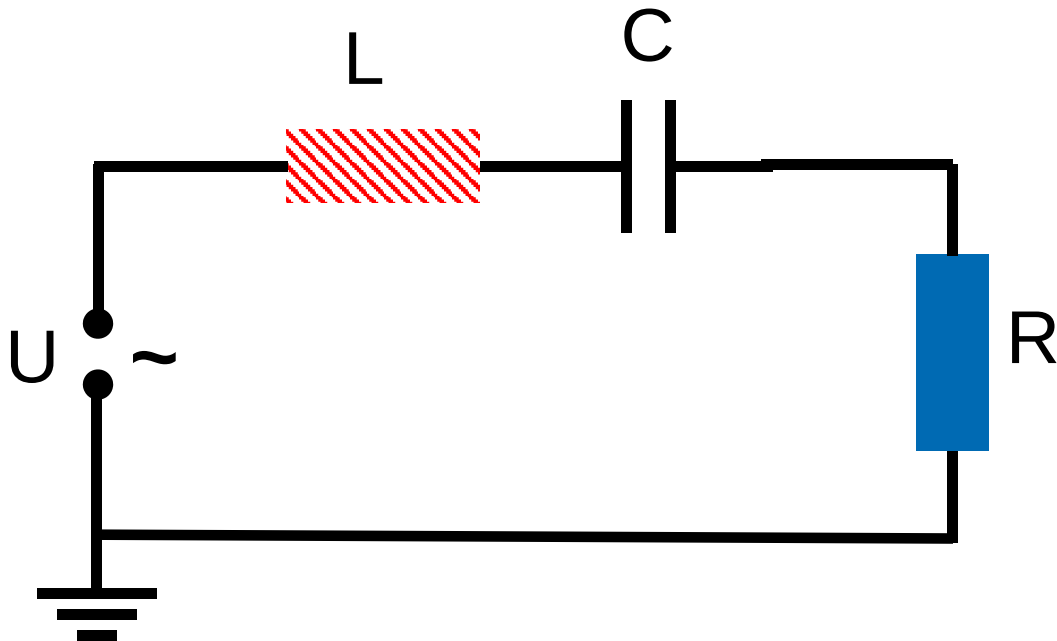


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.13

zu 2.7: Erzwungene Schwingung

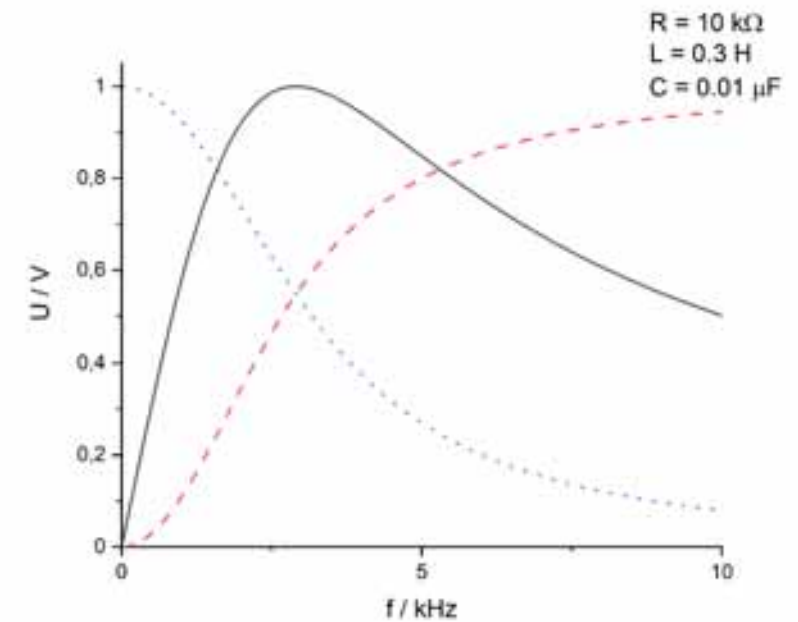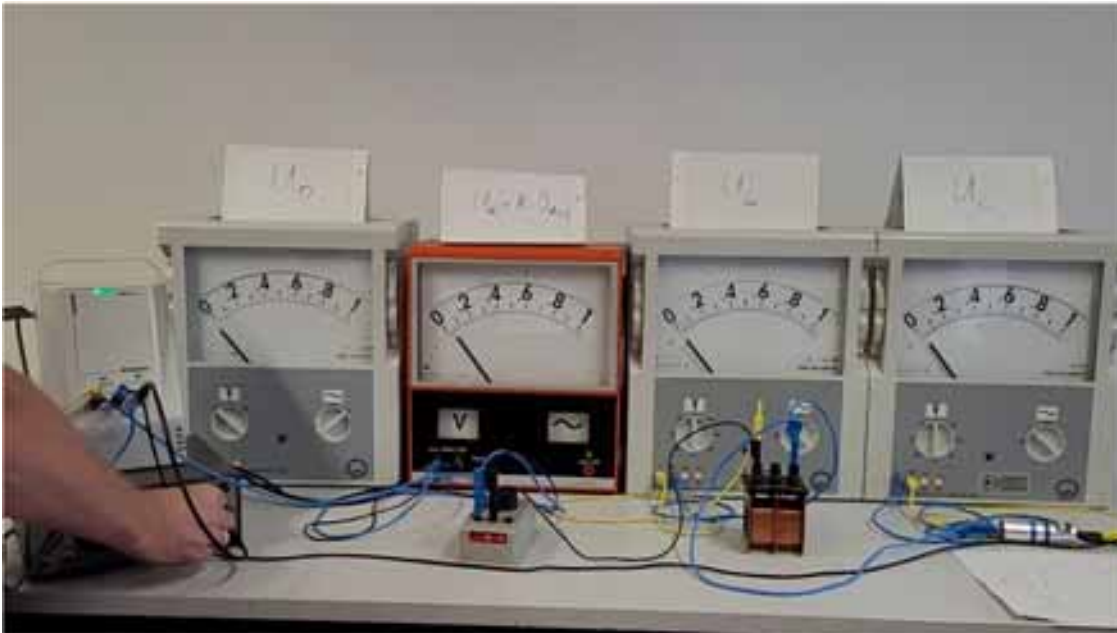


zu 2.7: Erzwungene Schwingung

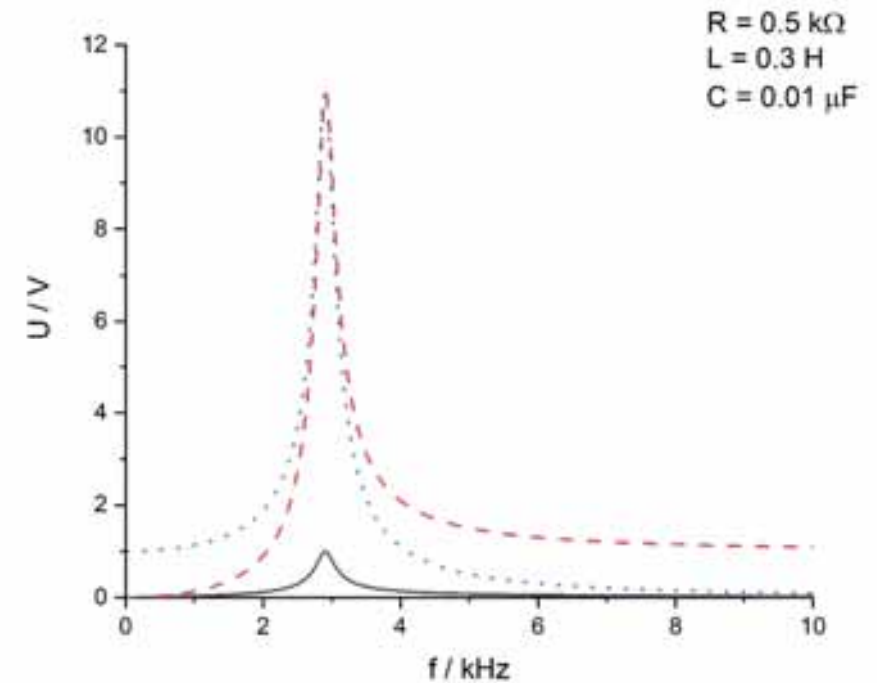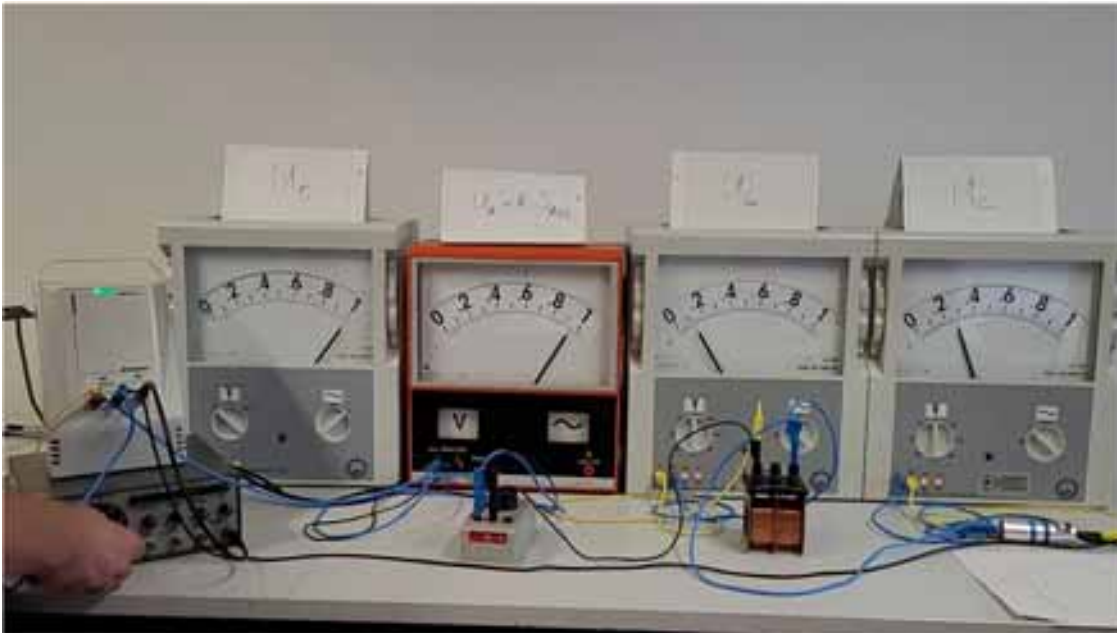


zu 2.8: Elektrische Leistung am Widerstand

$$P_{el} = I_{eff}^2 R$$

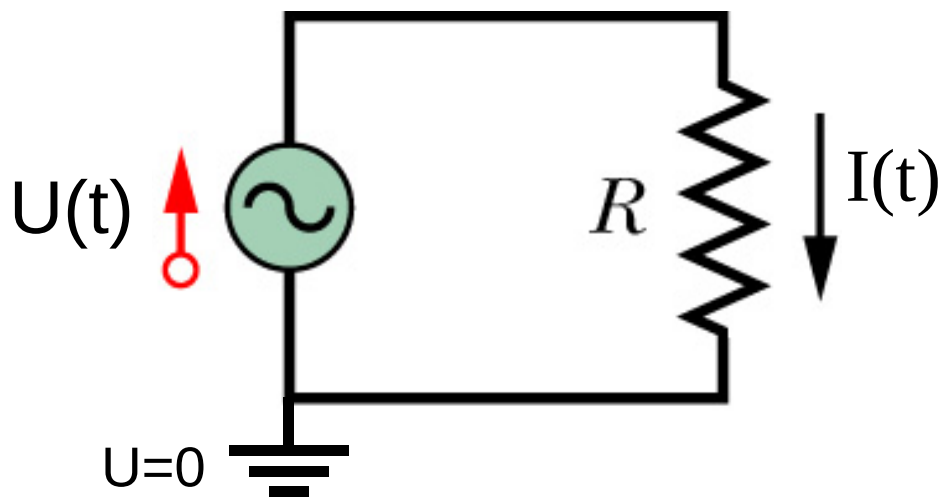


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.8

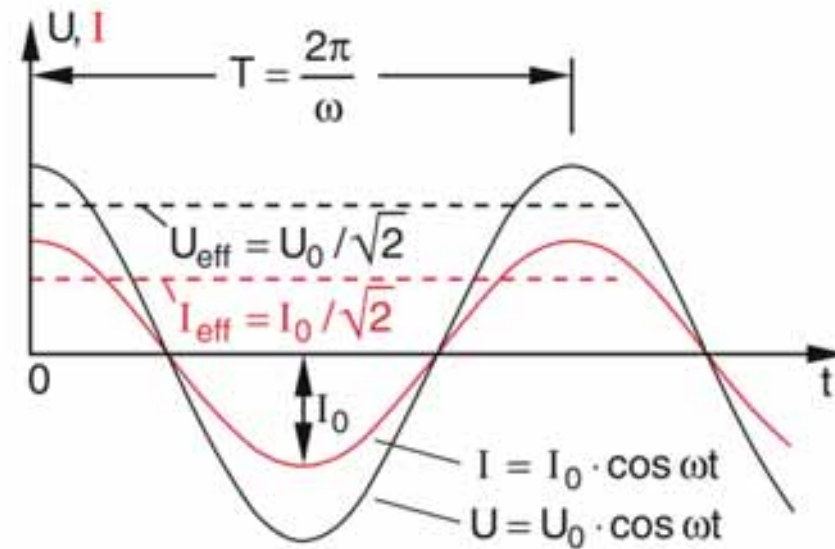


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.11.

zu 2.8: Elektrische Leistung am Kondensator

$$P_{el} = 0$$

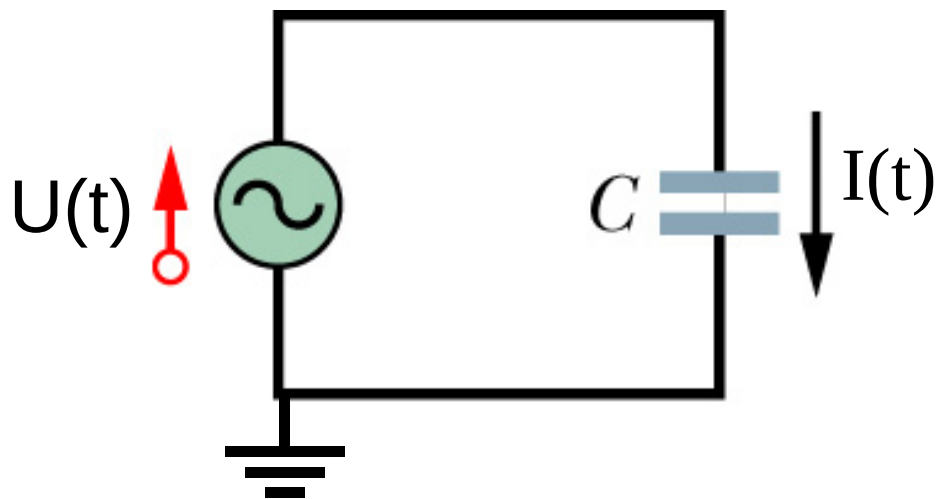


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.9

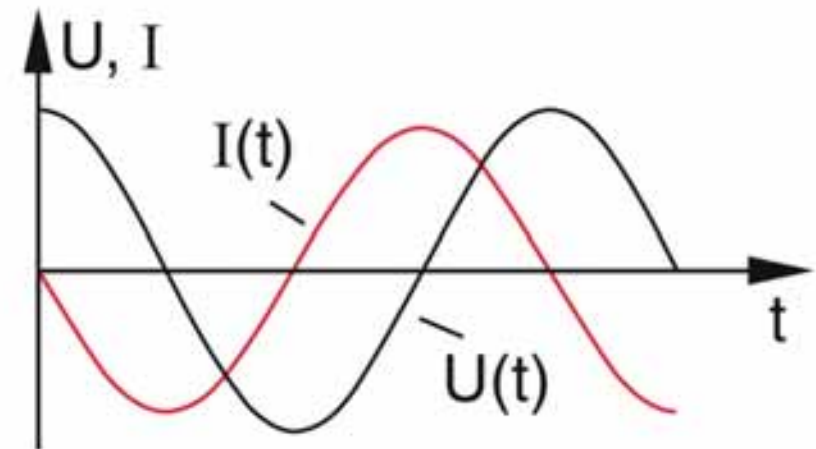


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.25.

zu 2.8: Elektrische Leistung am Kondensator

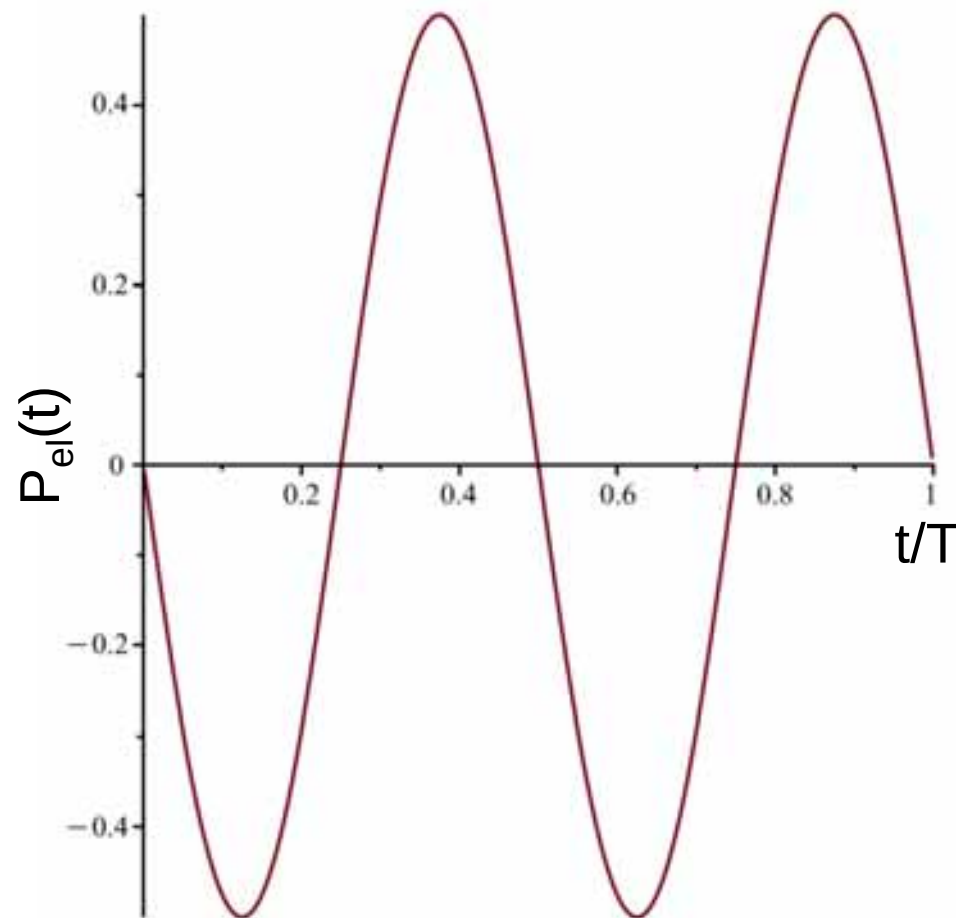


zu 2.8: Elektrische Leistung an der Spule

$$P_{el} = 0$$

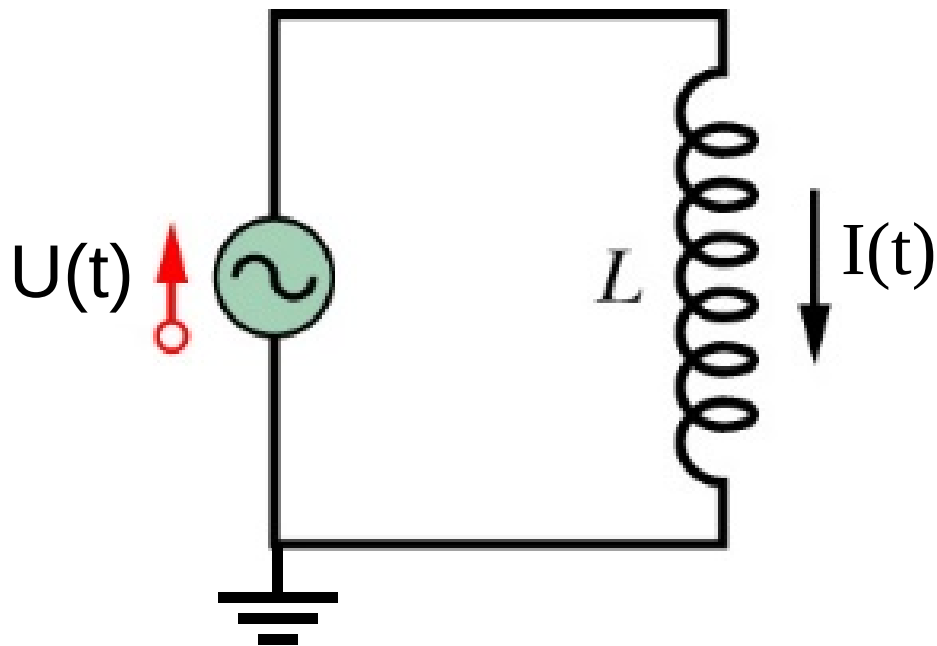

Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 33.9

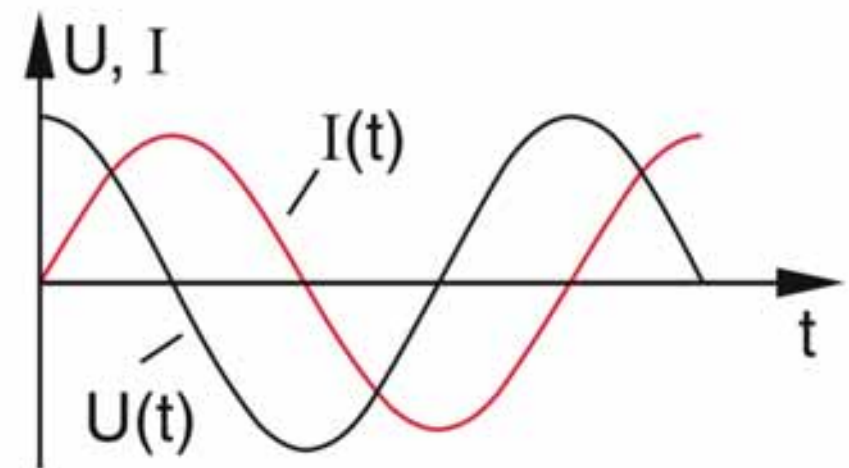

Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 5.23.